

# CPU设计任务

# 设计任务

---

设计任务：思考并设计一台简单计算机系统，自己设计CPU，连接存储器、基本的I/O)，要求实现Minisys指令系统中的31条指令。

# 提 纲

---

- 1 Minisys概述
- 2 Minisys指令解析
- 3 数据通路设计
- 4 流水线设计思想\*



# MiniSys指令系统简介

---

- MiniSys采用32位MIPS指令中最常用的31条指令，其寄存器组织，指令格式等均采用MIPS指令系统相同的格式。
  - 共有32个32位寄存器
  - 32位定长格式指令
  - 4种寻址方式

# MiniSys寄存器组

寄存器名	寄存器号	约定用途
\$zero	0	常数0，该寄存器永远只返回0。
\$at	1	用做汇编器的暂时变量。
\$v0~\$v1	2~3	用来存放一个子程序(函数)的非浮点运算的结果或返回值。
\$a0~\$a3	4~7	存放子程序(函数)调用时的非浮点参数。
\$t0~\$t7	8~15	暂时变量，子程序(函数)使用时不保存这些寄存器的值，因此调用后它们的值会被破坏。
\$s0~\$s7	16~23	8个子程序用寄存器。子程序(函数)必须在返回之前恢复这些寄存器的值以保证其没有变化。

# MiniSys寄存器组

寄存器名	寄存器号	约定用途
\$t8~\$t9	24~25	暂时变量，子程序(函数)使用时不保存这些寄存器的值，因此调用后它们的值会被破坏。
\$i0~\$i1	26~27	分别保存两个中断到来时程序的返回地址。 (该两寄存器定义和MIPS中的有所不同)
\$s9	28	第10个子程序用寄存器。(该定义和MIPS中的不同)
\$sp	29	堆栈指针，对它的调整必须显式的通过指令来实现，硬件不支持堆栈指针的调整。
\$s8	30	第9个子程序用寄存器。(该定义和MIPS中的不同)
\$ra	31	存放调用子程序(函数)时的返回地址。



# MiniSys寻址方式

---

- 立即数寻址

- 指令中第3操作数可使用**16**位二进制立即数

- 相对寻址

- 操作数是下一条指令的**PC**值 (**PC+4**) 加上一个**32**位偏移量

- 寄存器寻址

- 操作数存放在寄存器中，指令里放的是寄存器号

- 寄存器相对寻址

- 操作数存放在数据存储器中，其有效地址由两部分组成，基地址放在一个寄存器中，偏移部分为一个**16**位的立即数

# MiniSys指令目录

---

- 算术指令—add, addu, addi, addiu, sub, subu
- 逻辑指令—and, andi, or, ori, xor, xori, nor, sll, srl, sra, sllv, srlv, srav
- 数据传送指令—lw, sw, lui
- 比较、条件转移指令—beq, bne, slt, slti, sltu, sltiu
- 无条件转移指令—j, jr, jal



# MiniSys指令格式

---

- (1) R-format

add \$1, \$2, \$3 # \$1=\$2+\$3

6-bit	5-bit	5-bit	5-bit	5-bit	6-bit
op	rs	rt	rd	shamt	funct
0	2	3	1	0	32
000000	00010	00011	00001	00000	100000

# MiniSys指令格式

---

- (2) l-format

lw \$1, 10(\$2)      # \$1=Memory[\$2 +10]

6-bit

5-bit

5-bit

16-bit

op	rs	rt	Address/Immediate
35	2	1	10

100011

00010

00011

0000

0000

0000

1010

# MiniSys指令格式

---

- (3) J-format

j 10000      # go to 10000

6-bit

26-bit

op	Target/ Address					
2	2500					

000010    00000    00000    0000    1001    1100    0100



# 提 纲

---

- 1 Minisys概述
- 2 Minisys指令解析
- 3 数据通路设计
- 4 流水线设计思想\*

# 部分MiniSys指令详解(1)

---

- 加法指令（R-format）

add \$s1, \$s2, \$s3 # \$s1=\$s2+\$s3

6-bit	5-bit	5-bit	5-bit	5-bit	6-bit
op	rs	rt	rd	shamt	funct
0	18	19	17	0	32
000000	10010	10011	10001	00000	100000



# 部分MiniSys指令详解(2)

---

- 减法指令 (R-format)

sub \$s1, \$s2, \$s3 # \$s1=\$s2-\$s3

6-bit	5-bit	5-bit	5-bit	5-bit	6-bit
op	rs	rt	rd	shamt	funct
0	18	19	17	0	34
000000	10010	10011	10001	00000	100010



# 部分MiniSys指令详解(3)

---

- 逻辑与指令 (R-format)

and \$s1, \$s2, \$s3 # \$s1=\$s2 & \$s3

6-bit	5-bit	5-bit	5-bit	5-bit	6-bit
op	rs	rt	rd	shamt	funct
0	18	19	17	0	36
000000	10010	10011	10001	00000	100100

# 部分MiniSys指令详解(4)

---

- 逻辑或操作 (R-format)

or \$s1, \$s2, \$s3 # \$s1=\$s2 | \$s3

6-bit	5-bit	5-bit	5-bit	5-bit	6-bit
op	rs	rt	rd	shamt	funct
0	18	19	17	0	37
000000	10010	10011	10001	00000	100101



# 部分MiniSys指令详解(5)

---

- 有符号立即数加 (I-format)

addi \$s1, \$s2, 100 # \$s1=\$s2 + 100

6-bit	5-bit	5-bit	16-bit
op	rs	rt	Immediate
8	18	17	100
001000	10010	10001	0000 0000 0110 0100

立即数做符号扩展



# 部分MiniSys指令详解(6)

---

- 立即数逻辑与指令 (I-format)

andi \$s1, \$s2, 100 # \$s1=\$s2 & 100

6-bit	5-bit	5-bit	16-bit
op	rs	rt	Immediate
12	18	17	100
001100	10010	10001	0000 0000 0110 0100

立即数做0扩展

# 部分MiniSys指令详解(7)

---

- 立即数逻辑或指令 (I-format)

ori \$s1, \$s2, 100 # \$s1=\$s2 | 100

6-bit	5-bit	5-bit	16-bit
op	rs	rt	Immediate
13	18	17	100
001101	10010	10001	0000 0000 0110 0100

立即数做0扩展



# 部分MiniSys指令详解(8)

---

- 逻辑左移指令（R-format）

sll \$s1, \$s2, 10 # \$s1 = shift (\$s2) left logic  
10 bits

6-bit	5-bit	5-bit	5-bit	5-bit	6-bit
op	rs	rt	rd	shamt	funct
0	0	18	17	10	0
000000	00000	10010	10001	01010	000000



# 部分MiniSys指令详解(9)

---

- 逻辑右移指令（R-format）

srl \$s1, \$s2, 10 # \$s1 = shift (\$s2) right logic  
10 bits

6-bit	5-bit	5-bit	5-bit	5-bit	6-bit
op	rs	rt	rd	shamt	funct
0	0	18	17	10	2
000000	00000	10010	10001	01010	000010

# 部分MiniSys指令详解(10)

---

- 算术右移指令（R-format）

sra \$s1, \$s2, 10 # \$s1 = shift (\$s2) right  
arithmetic 10 bits

6-bit	5-bit	5-bit	5-bit	5-bit	6-bit
op	rs	rt	rd	shamt	funct
0	0	18	17	10	3
000000	00000	10010	10001	01010	000011



# 部分MiniSys指令详解(11)

---

- 存储器读 (l-format)

lw \$s1, 100(\$s2)      # \$s1=Memory[\$s2 +100]

6-bit	5-bit	5-bit	16-bit
op	rs	rt	Offset
35	18	17	100
100011	10010	10001	0000 0000 0110 0100

立即数做符号扩展



# 部分MiniSys指令详解(12)

---

- 存储器写 (l-format)

sw \$s1, 100(\$s2)    # Memory[\$s2 + 100] = \$s1

6-bit	5-bit	5-bit	16-bit
op	rs	rt	Offset
43	18	17	100
101011	10010	10001	0000 0000 0110 0100

立即数做符号扩展

# 部分MiniSys指令详解(13)

---

- 相等则转移指令 (I-format)

beq \$s1, \$s2, 100 # if \$s1=\$s2, goto PC+4+100

6-bit	5-bit	5-bit	16-bit
op	rs	rt	Offset= immediate/4
4	17	18	25

000100    10001    10010    0000 0000 0001 1001

立即数做符号扩展



# 部分MiniSys指令详解(14)

---

- 不相等则转移指令 (l-format)

bne \$s1, \$s2, 100 # if \$s1  $\neq$  \$s2, goto PC+4+100

6-bit	5-bit	5-bit	16-bit
op	rs	rt	Offset = immediate/4
5	17	18	25

000101    10001    10010    0000 0000 0001 1001

立即数做符号扩展



# 部分MiniSys指令详解(15)

---

- 小于则设置指令（R-format）

slt \$s1, \$s2, \$s3 # if \$s2<\$s3, \$s1=1; else \$s1=0

6-bit	5-bit	5-bit	5-bit	5-bit	6-bit
op	rs	rt	rd	shamt	funct
0	18	19	17	0	42
000000	10010	10011	10001	00000	101010

# 部分MiniSys指令详解(16)

---

- 无条件转移指令（J-format）

j 10000      # go to 10000

6-bit

26-bit

op	Target = Address/4					
2	2500					

000010    00000    00000    0000    1001    1100    0100



# 部分MiniSys指令详解(17)

---

- 过程调用指令（J-format）

jal 10000          # \$31=PC+4; go to 10000

6-bit

26-bit

op	Target = Address/4					
3	2500					

000011    00000    00000    0000    1001    1100    0100



# 部分MiniSys指令详解(18)

---

- 按寄存器内容转移指令（R-format）

jr \$ra # jump register \$ra

6-bit	5-bit	5-bit	5-bit	5-bit	6-bit
op	rs	rt	rd	shamt	funct
0	31	0	0	0	8
000000	11111	00000	00000	00000	001000

# 部分MiniSys指令详解(19)

---

- 立即数赋值指令 (I-format)

lui \$s1,100 # \$s1 = 100 << 16

6-bit	5-bit	5-bit	16-bit
op	rs	rt	immediate
15	0	17	100
001111	00000	10001	0000 0000 0110 0100



# 提 纲

---


- 1 Minisys概述
- 2 Minisys指令解析
- 3 数据通路设计
- 4 流水线设计思想\*



# 取指令的数据通路

首先确定数据通路需要的数据通路部件：

 - (1) 存储程序指令的部件—指令存储器IM
- (2) 存放当前指令地址的单元—PC
- (3) 实现增加PC值以指向下一条指令的地址—Adder




# 取指令的数据通路

执行任何一条指令


从存储器中取出一条指令

为准备取下一条指令，PC必须指向下一条指令地址

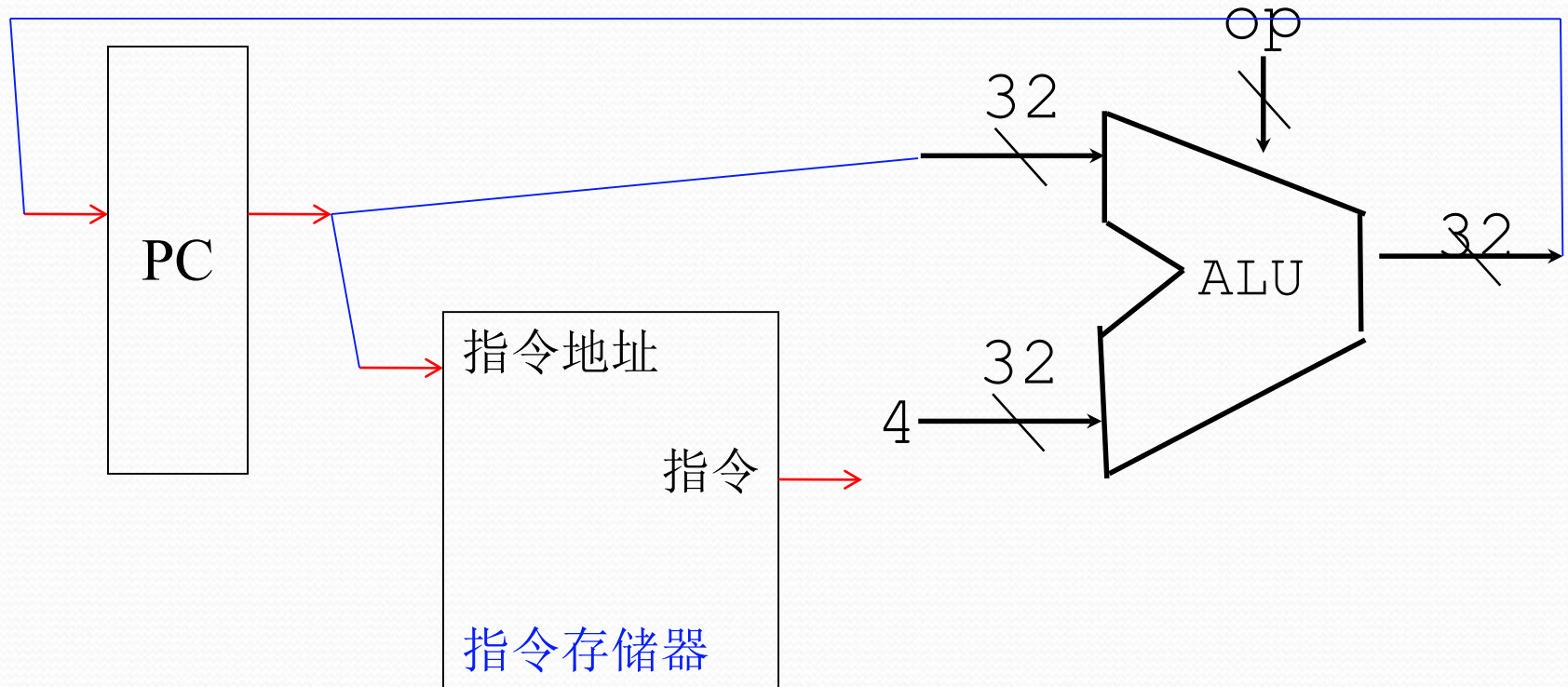



# 取指令的数据通路

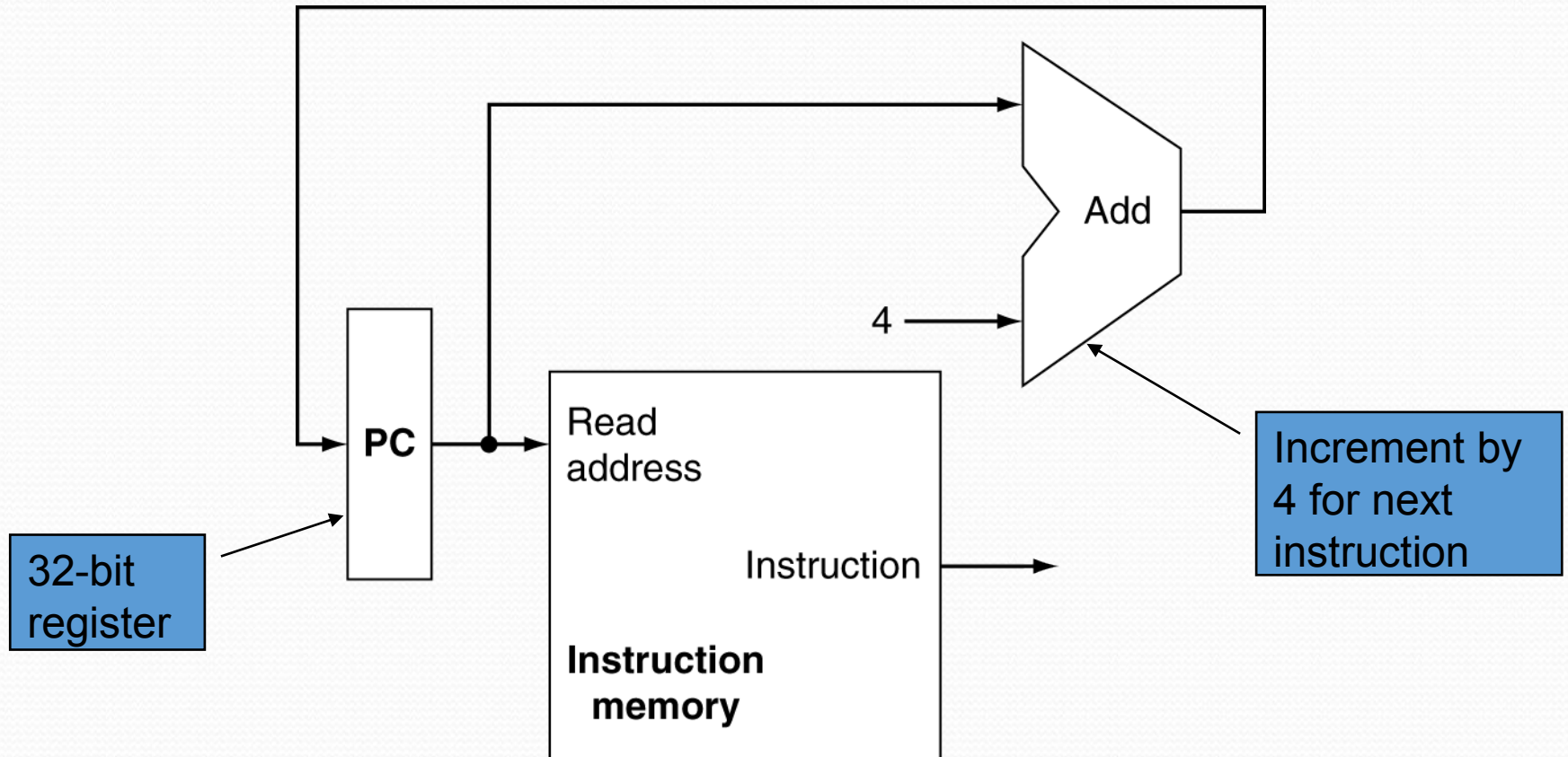



# 各类指令的数据通路


## (1) R型指令，包括add, sub, and, or, etc.

典型格式：add \$t1, \$t2, \$t3; 读\$t2, \$t3, 结果写\$t1。

32个通用寄存器位于1个寄存器堆(register file)结构中。

寄存器堆结构是一个寄存器的集合，其中的寄存器通过相应的寄存器序号进行读写。

另外，需要一个ALU对从寄存器中读出的数据运算。

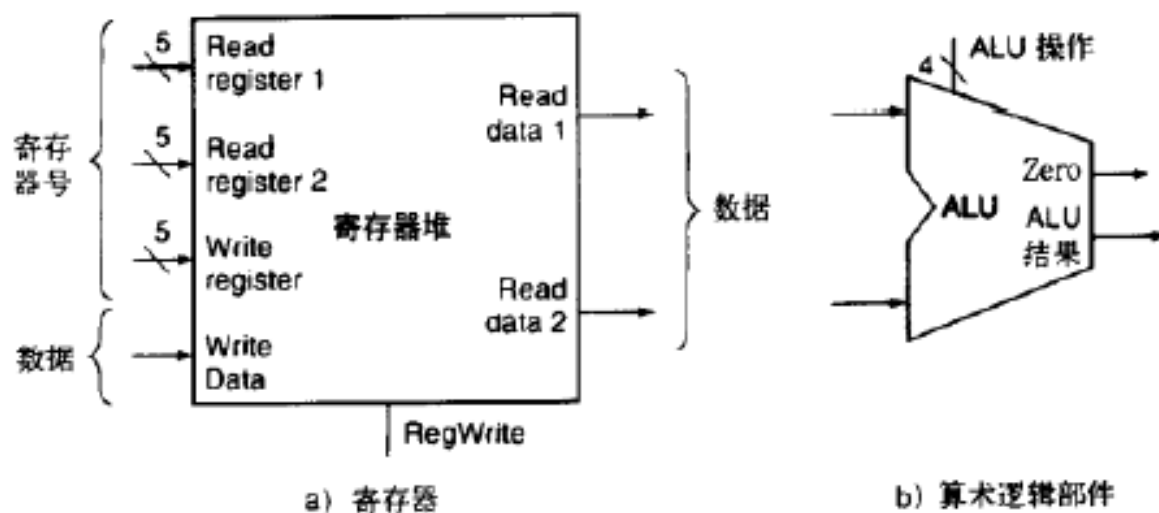

ALU:两个32位输入数据，1个32位输出数据，1个结果为0时的标识

# 各类指令的数据通路


(2) 取字和存字指令，包括lw, sw, etc.

典型格式：lw \$t1, offset(\$t2)

sw \$t1, offset(\$t2)


将基址寄存器\$t2中的内容和16位有符号偏移字段相加得到存储器地址。存数指令根据计算地址和\$t1内容写存储器；取数指令根据计算地址读存储器写入\$t1。

需要用到的器件：寄存器堆、ALU、数据存储器、符号扩展单元。

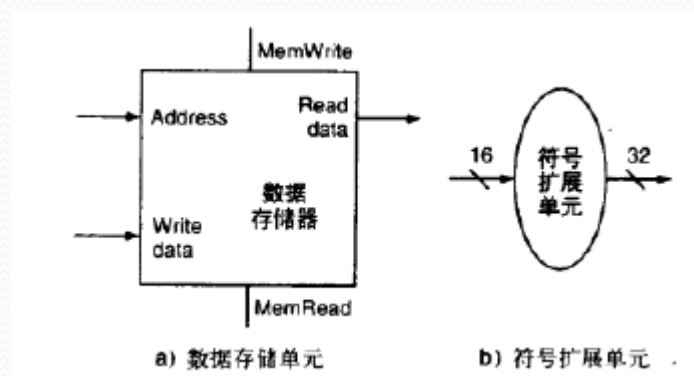



# R-Type/Load/Store Datapath

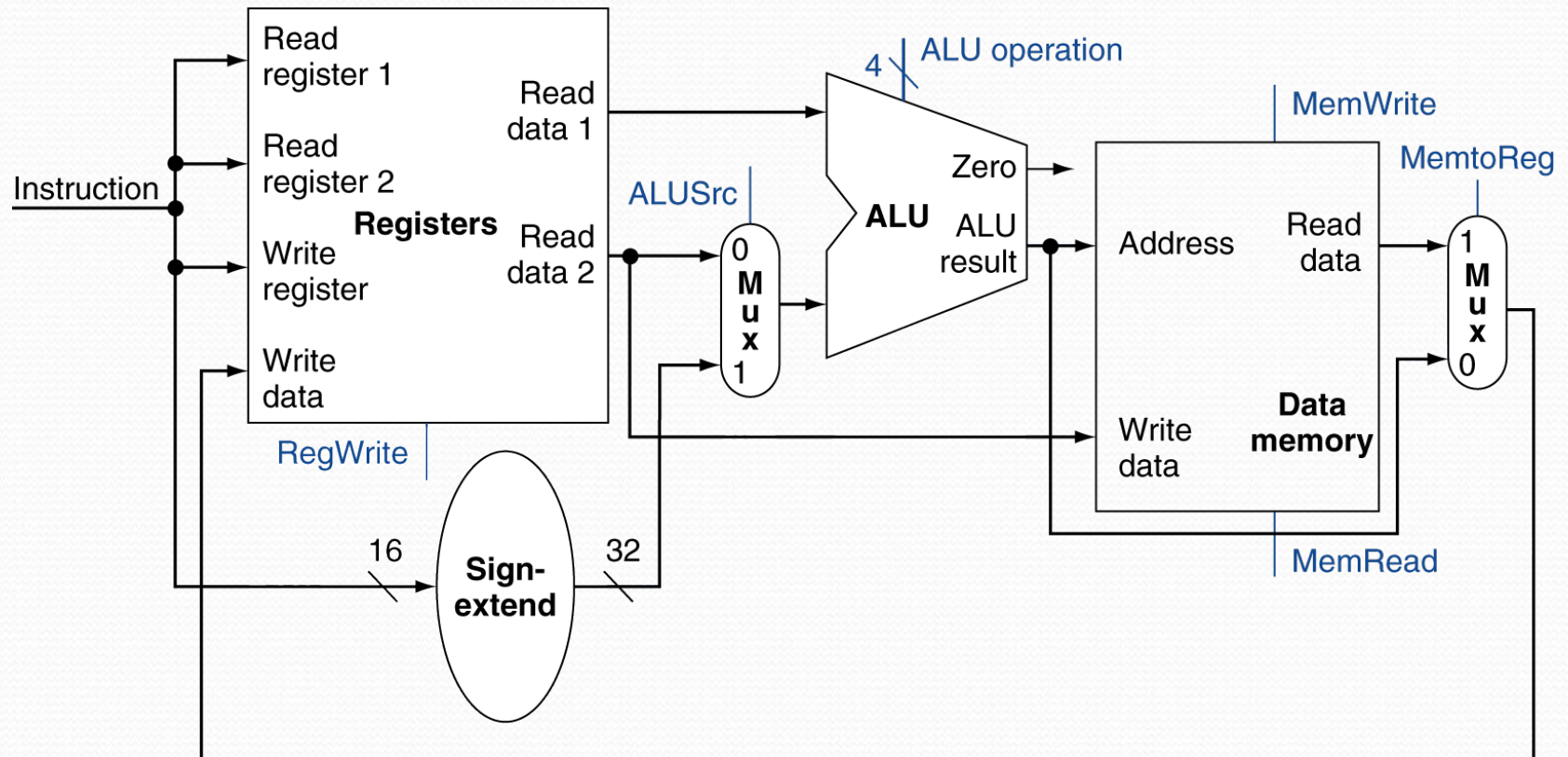



# 各类指令的数据通路

---

## (3) 转移指令beq


典型格式: beq \$t1, \$t2, offset

比较\$t1和 \$t2中数值, 相等的话转移至PC+4+offset为目标地址处; 不相等则执行后续指令。

**具体做法:** 用ALU计算\$t1-\$t2, 根据结果转移

需要计算PC+4+offset

# Branch Instructions

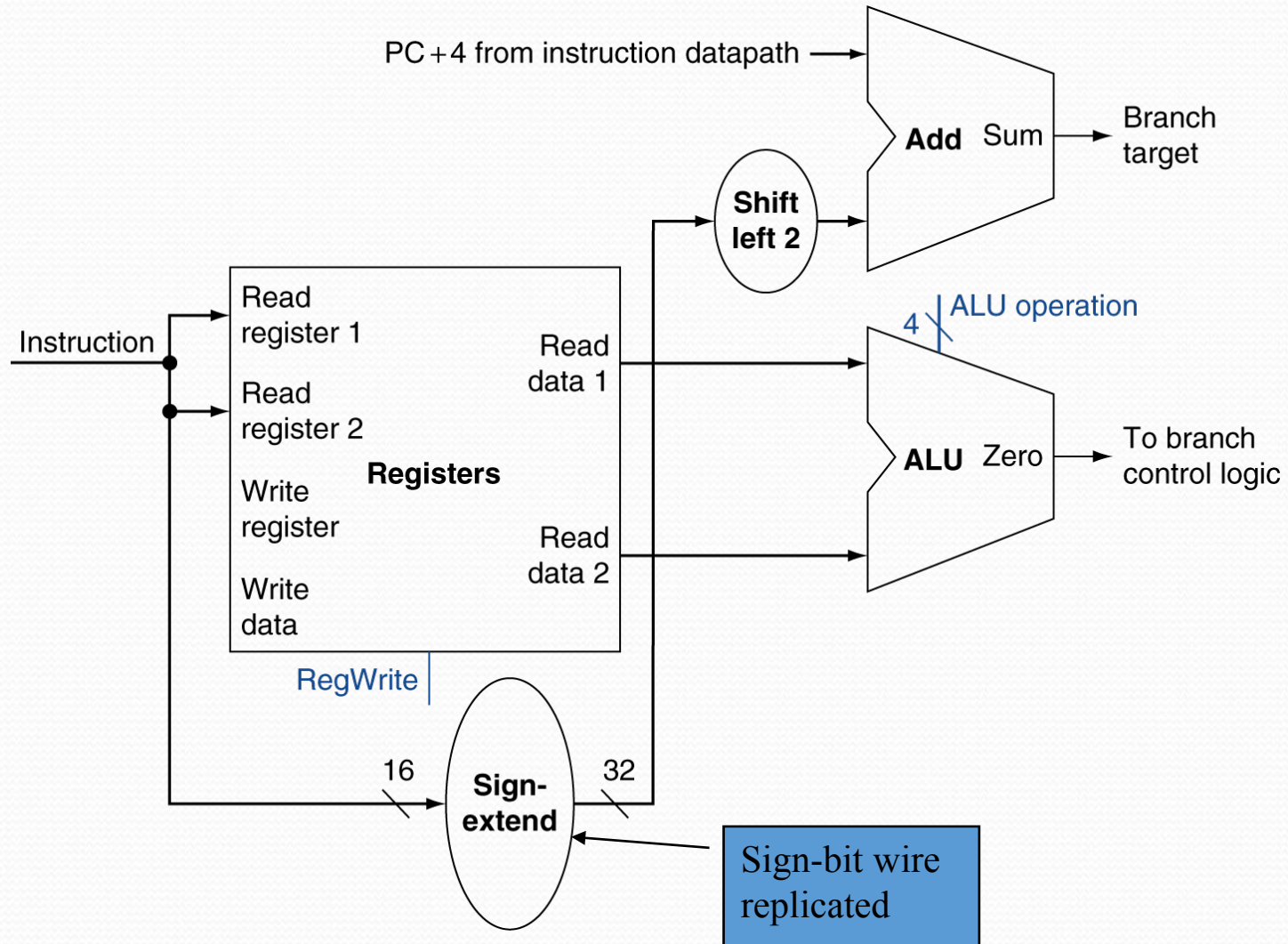



# 各类指令的数据通路

---

根据以上3类指令，构建简单的数据通路。


现在已经检视过单个指令类需要的数据通路部件，我们把它们组合到单个数据通路并加上控制来完成实现。

最简单的数据通路会尝试在**一个时钟周期执行**完整一条指令，数据通路资源不能重复使用。因此任何要使用不止一次的单元都要复制。因此还需要一个**数据存储器**之外的**指令存储器**。


要在两个不同的指令类间共享数据通路单元，需要允许多个到功能单元输入端的连接，使用多路复用器和控制信号在多个输入之间选择。



# CPU概况

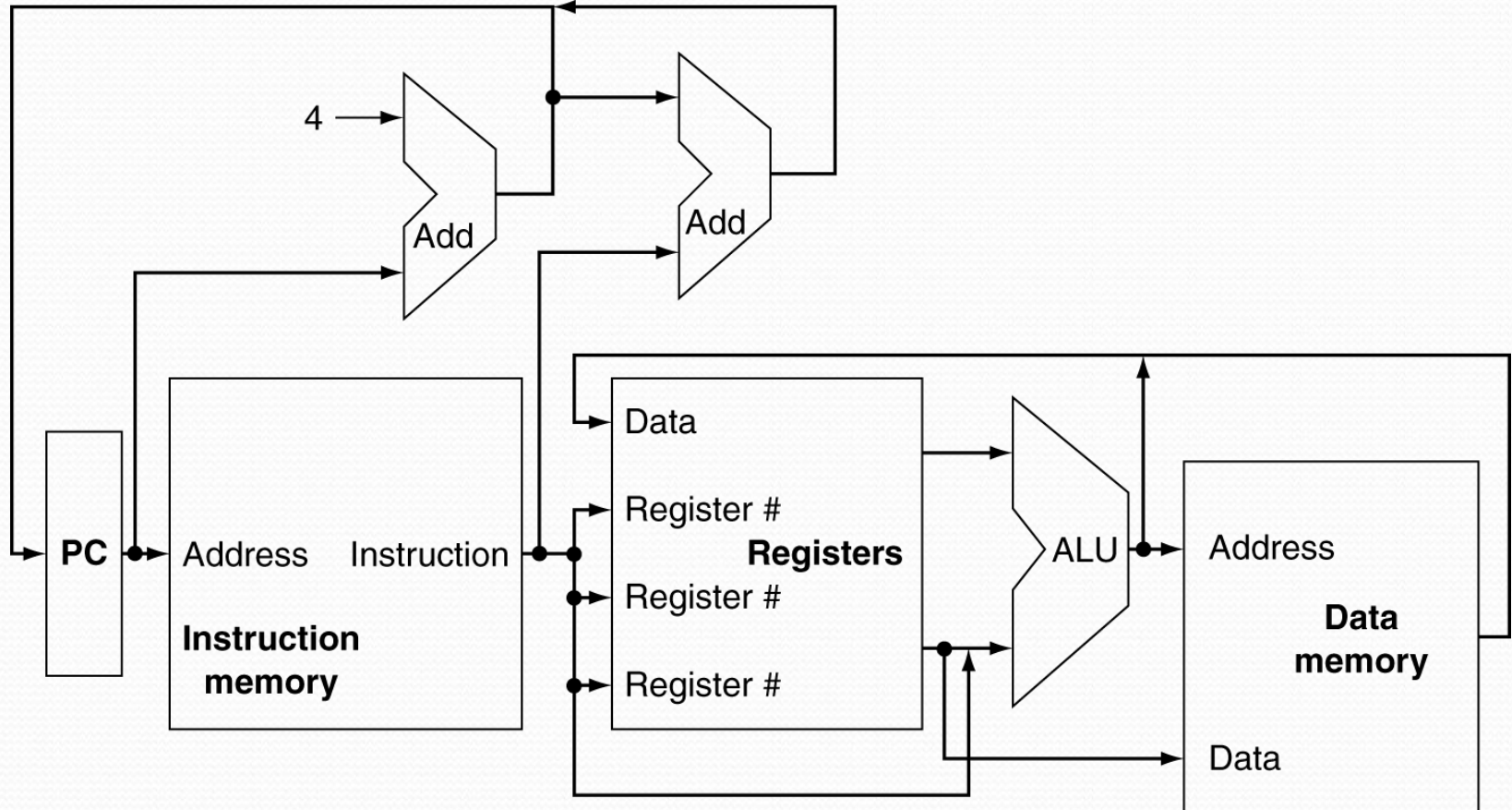


# 多路选择器

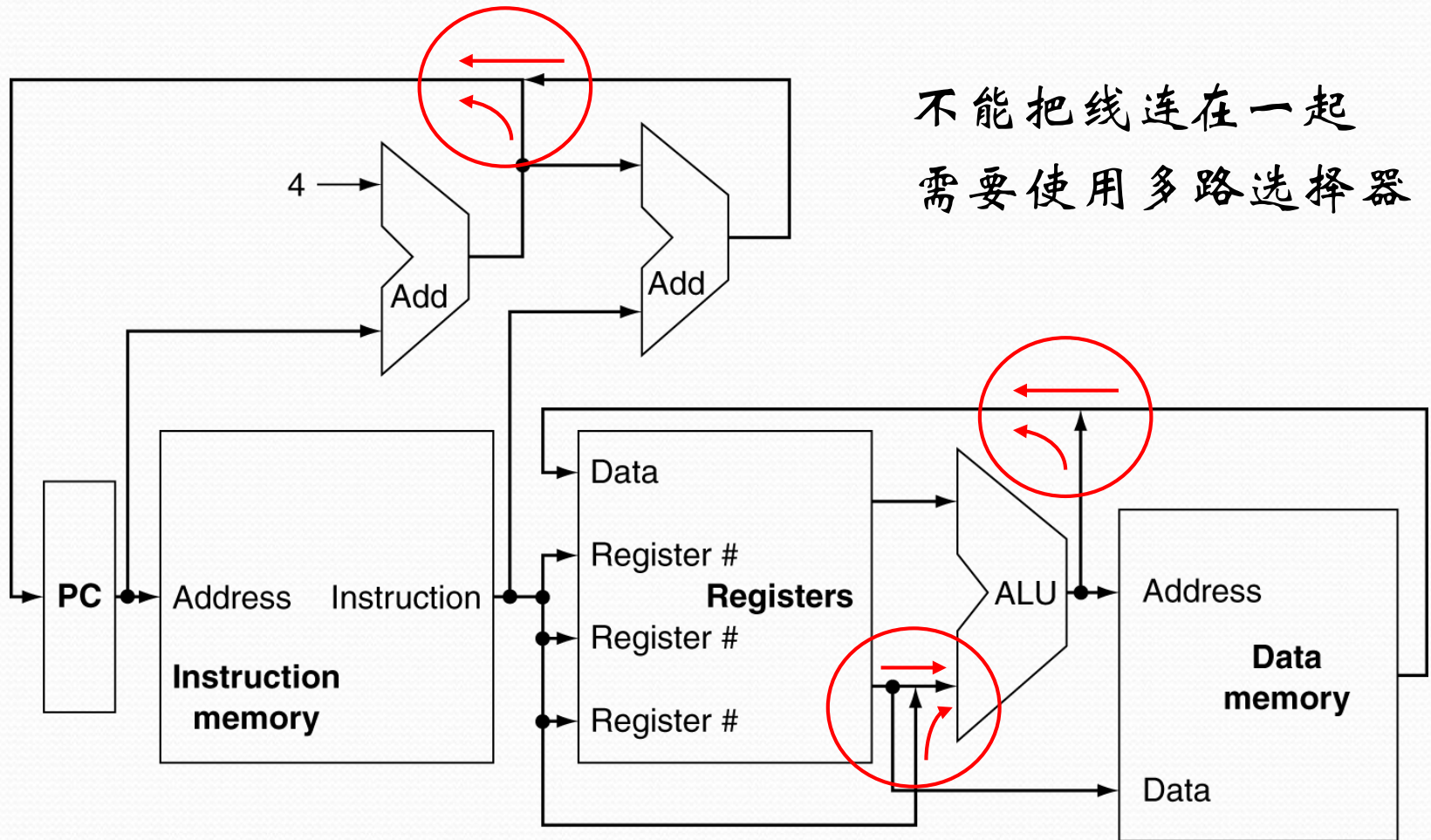

不能把线连在一起  
需要使用多路选择器




# 控制单元

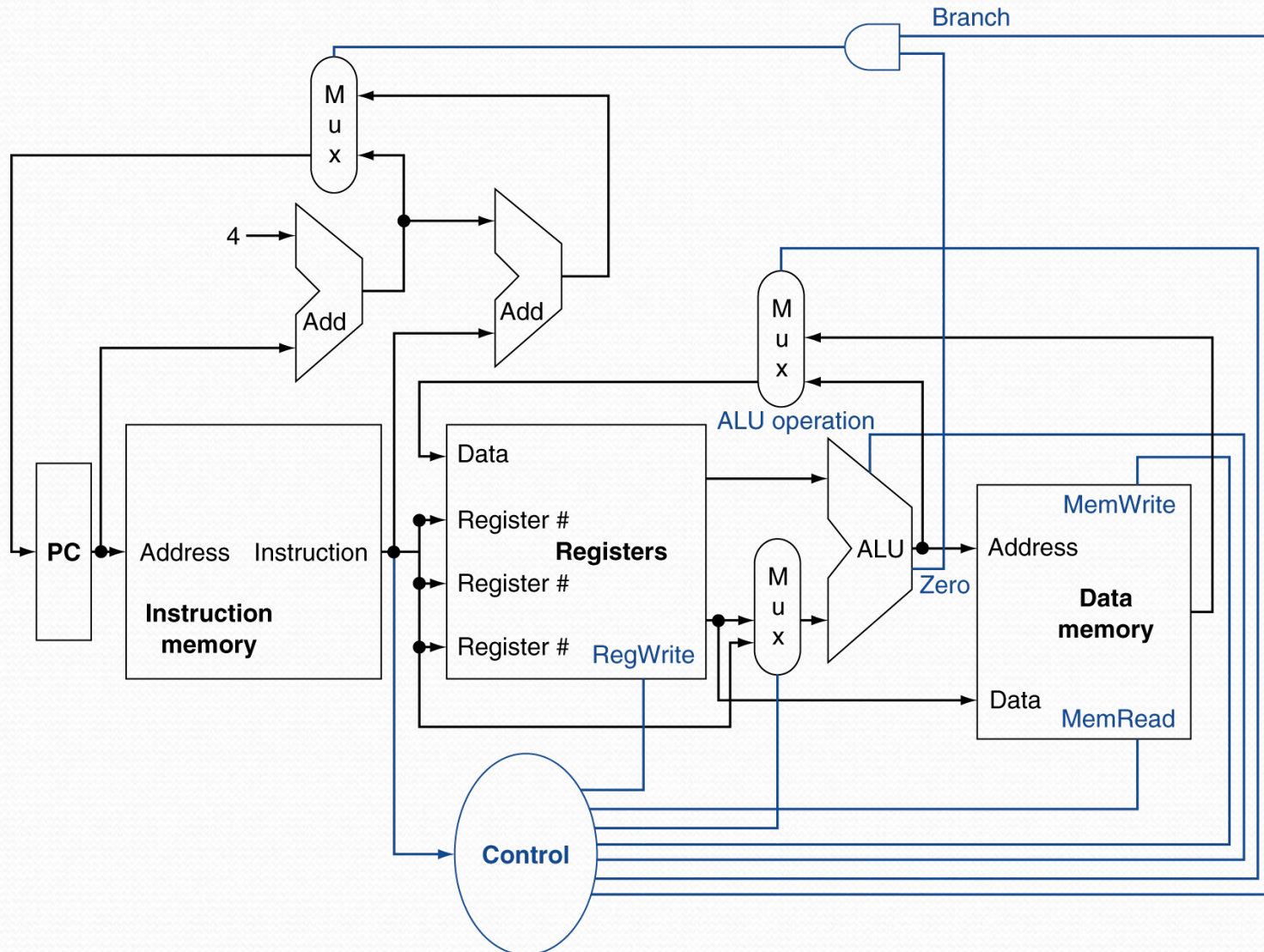



# 含控制信号的数据通路

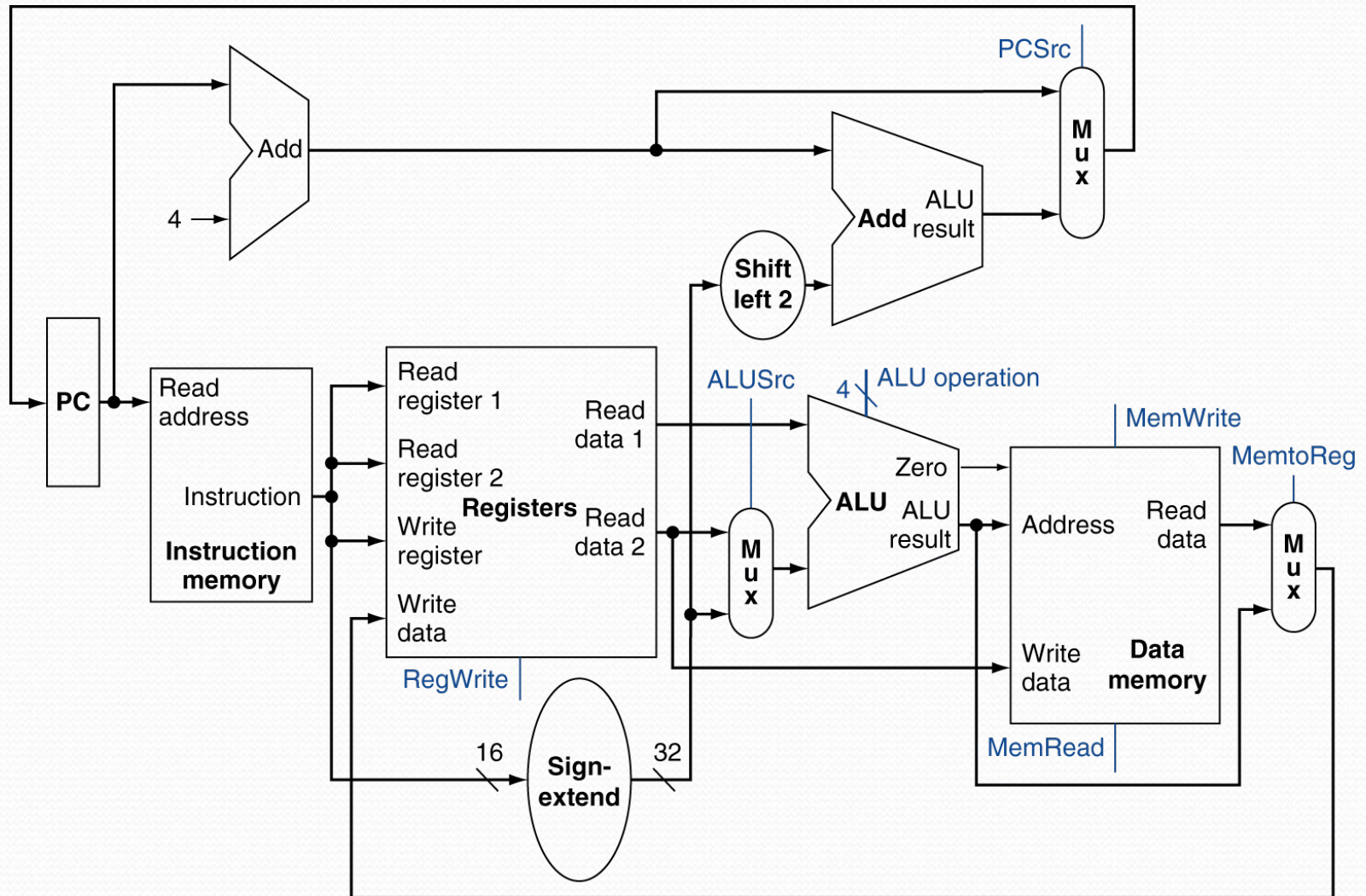

# 一个简单的实现方案

这里讨论一个最简单的MIPS子集实现方案

将把前面的各部分集成起来，并加入必要的控制线路，得到简单的数据通路及其控制，实现的指令包括取字(lw)，存字(sw)，等值分支(beq)，算术逻辑指令add、sub、and、or等。

## (1) ALU的控制

ALU有4个控制输入，有些未被编码，这16种在该子集中使用其中的6种组合

ALU 控制	功能
0000	与(AND)
0001	或(OR)
0010	加(add)
0110	减(subtract)
0111	小于置位(set-on-less-than)
1100	异或(NOR)



# 一个简单的实现方案

对于lw和sw指令，ALU进行加法运算获得存储器地址；

对于R型指令，根据指令低6位功能字段，确定ALU执行

对于等值分支、不等分支指令，ALU做减法；

为了控制更快，使用一个小的控制单元生成4位ALU控制信号，这个功能单元的输入为2位，称为ALUOp。

操作码	ALUOp	指令操作	功能字段	期望ALU动作	ALU 控制
lw	00	取字	XXXXXX	add	0010
sw	00	存字	XXXXXX	add	0010
beq	01	相等分支	XXXXXX	subtract	0110
R-type	10	加	100000	add	0010
		减	100010	subtract	0110
		与	100100	AND	0000
		或	100101	OR	0001
		小于置1	101010	set-on-less-than	0111



# 一个简单的实现方案


从上图中可见ALU控制输入最高位为0，因此需要根据2位的ALUOp和6位的功能字段映射出3位的ALU控制位

为了设计这个逻辑，有必要将ALUOp和功能字段的有意义的组合生成一张真值表

ALUOp		功能字段						操作
ALUOp1	ALUOp0	F5	F4	F3	F2	F1	F0	
0	0	X	X	X	X	X	X	0010
0	1	X	X	X	X	X	X	0110
1	0	X	X	0	0	0	0	0010
1	0	X	X	0	0	1	0	0110
1	0	X	X	0	1	0	0	0000
1	0	X	X	0	1	0	1	0001
1	0	X	X	1	0	1	0	0111

# 主控单元设计

控制信号来源于指令。

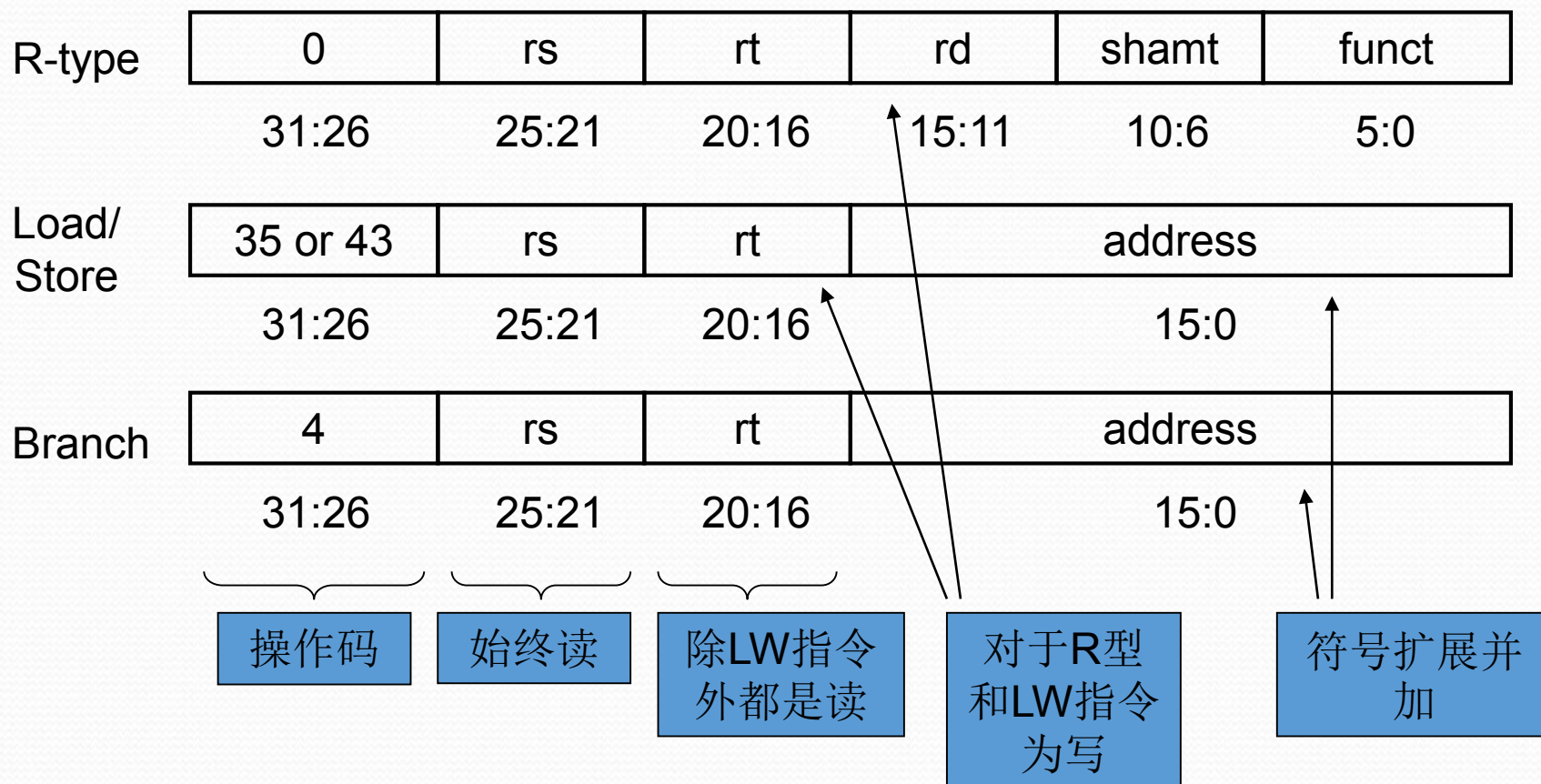



# 一个简单的实现方案

---


遵循以下几条指令格式的主要规则：

- op字段：总是31:26位，用op[5:0]表示
- 对于R型指令、分支指令、存数指令，要读取的两个寄存器为rs和rt字段，分别为25:21和20:16位
- 存数和取数指令的基址寄存器字段在25:21位
- 等值分支指令、存数取数指令的偏移量在15:0位
- 有两个地方存放目标寄存器。存数20:16、R型15:11位

根据这些信息，在简单数据通路上 加上指令标记和一个额外的多路复用器，就可以给出下图所示的数据通路



# 带控制信号的数据通路

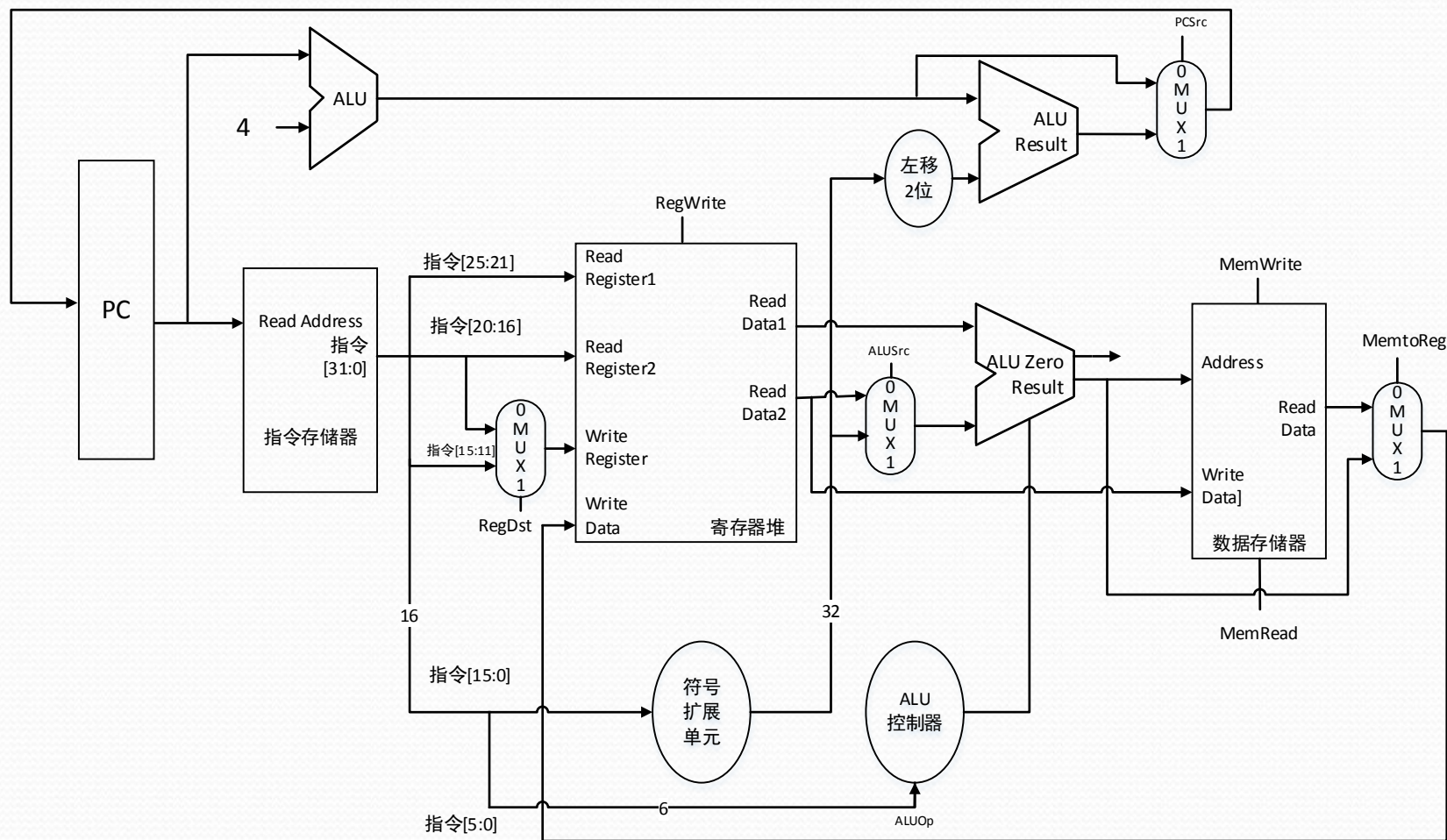

# 一个简单的实现方案

图中给出了7条1位控制线和1条2位(ALUOp) 控制信号。

- ALUOp前面已经定义
- 其他7条1位控制线的功能

信号名	失效时的作用	有效时的作用
RegDst	对于寄存器写的目的寄存器序号来自于rt字段(20:16)	对于寄存器写的目的寄存器序号来自于rd字段(15:11)
RegWrite	无	写寄存器的寄存器输入由读数据的输入值写入
ALUSrc	第二个ALU操作数来自第二个寄存器堆输出（读数据2）	第二个ALU操作数是经过符号扩展的指令的低16位
PCSrc	PC的值由加法器的输出替换为PC+4	PC的值由加法器输出的分支目的地址替换
MemRead	无	地址输入指定的数据存储器内容放置到读数据输出上
MemWrite	无	地址输入指定的数据存储器内容被写数据输入的值替换
MemtoReg	送往寄存器写数据输入的值来源于ALU	送往寄存器写数据输入的值来自于数据存储器

# 一个简单的实现方案

图中给出了7条1位控制线和1条2位(ALUOp) 控制信号


9个控制信号的状态可根据控制单元的6个输入信号(即操作码)来设置。

在为控制单元建立一组方程或者一个真值表之前，应该先非正式地定义一下控制功能。由于控制线的状态只能由操作码决定，定义在每种操作码值下各控制信号应取0、1或是不关心(“x”)。

指令	RegDst	ALUSrc	MemtoReg	RegWrite	MenRead	MemWrite	Branch	ALUOp1	ALUOp0
R型	1	0	0	1	0	0	0	1	0
Lw	0	1	1	1	1	0	0	0	0
Sw	X	1	X	0	0	1	0	0	0
Beq	X	0	X	0	0	0	1	0	1



# 带控制信号的数据通路

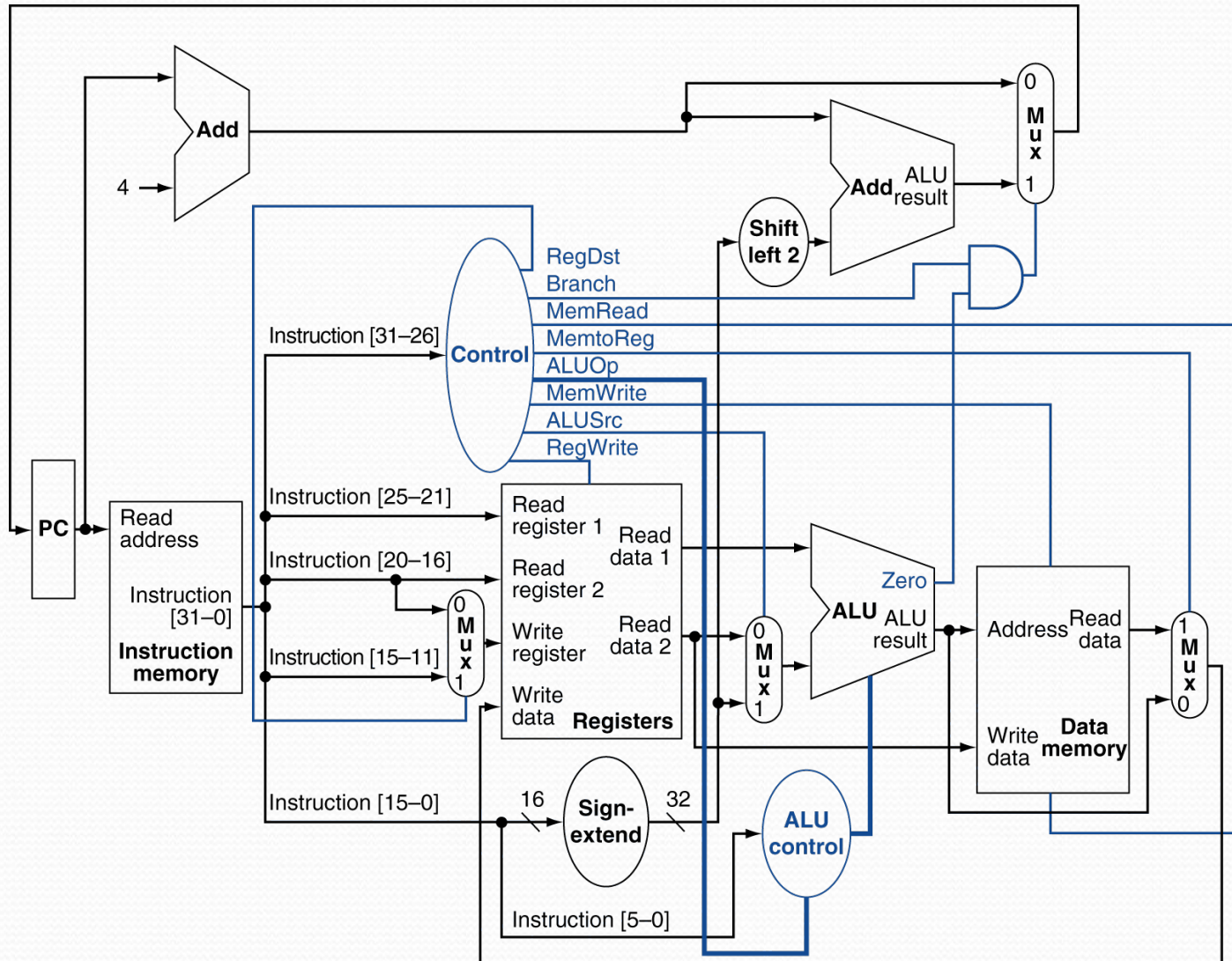

# 数据通路操作

---

**R型指令的数据通路:**

如 `add $t1, $t2, $t3`


指令分为四步执行:

- 1) 从指令存储器中取出指令, **PC**值增加。
- 2) 寄存器**\$t2, \$t3**中的内容从寄存器堆中读出。
- 3) **ALU**根据功能码(指令的**5:0**位)确定**ALU**的功能, 对从寄存器堆读出的数据进行操作。
- 4) **ALU**的结果被写入寄存器堆, 目标寄存器(**\$t1**)根据指令的**15:11**位选择。

其数据通路如下图:



# R-Type Instruction

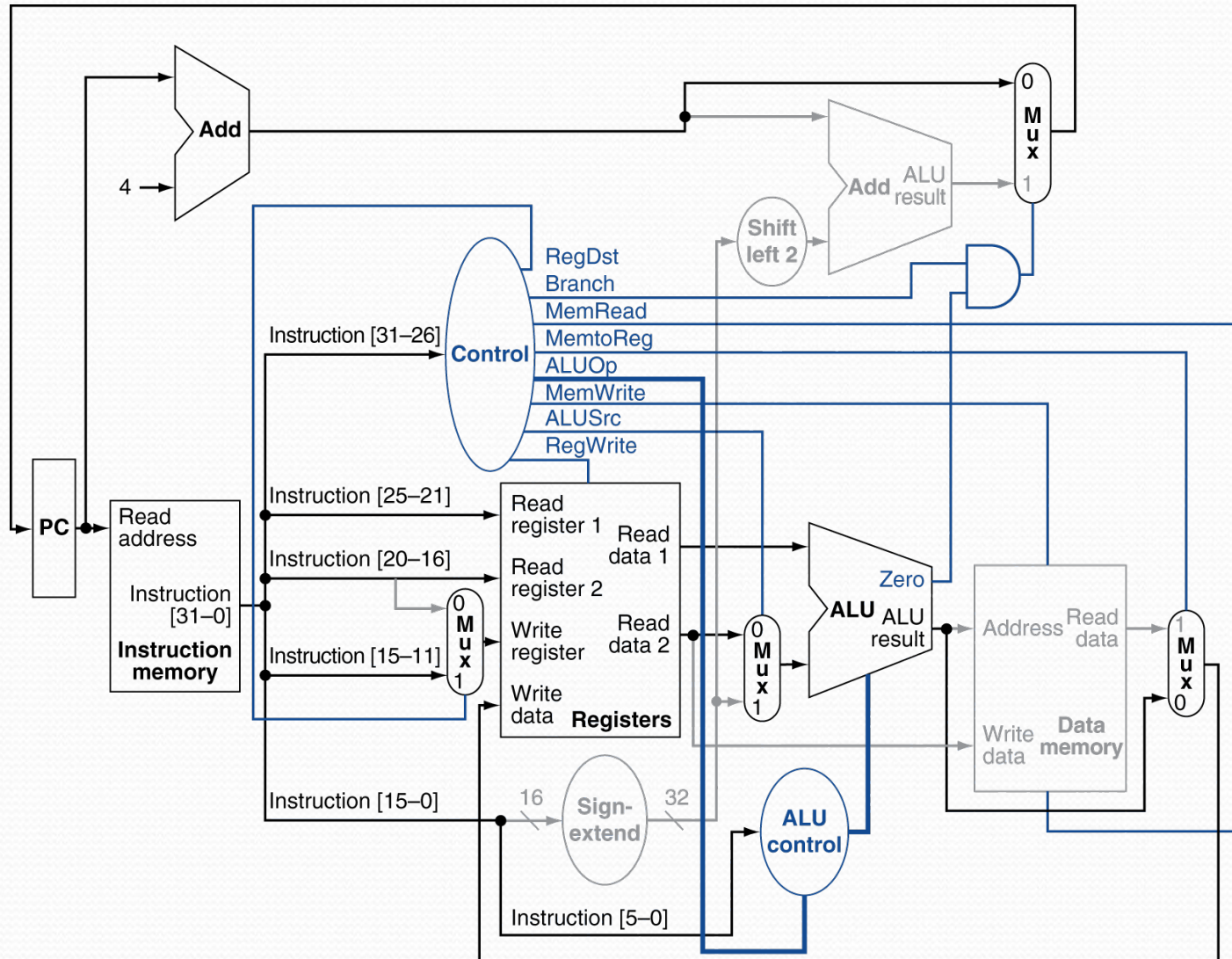

# 数据通路操作

---

取字指令的数据通路：

如 `lw $t1, offset($t2)`


指令分为5步执行：

- 1) 从指令存储器中取出指令，PC值增加。
- 2) 从寄存器堆读出\$t2的值。
- 3) ALU将从寄存器堆读出的值与符号扩展后的指令低16位(offset)值相加。
- 4) 将ALU的结果作为数据存储器的地址。
- 5) 存储单元的数据写入寄存器堆；目标寄存器由指令的20:16位(\$t1)指出。

其数据通路如下图：



# Load Instruction

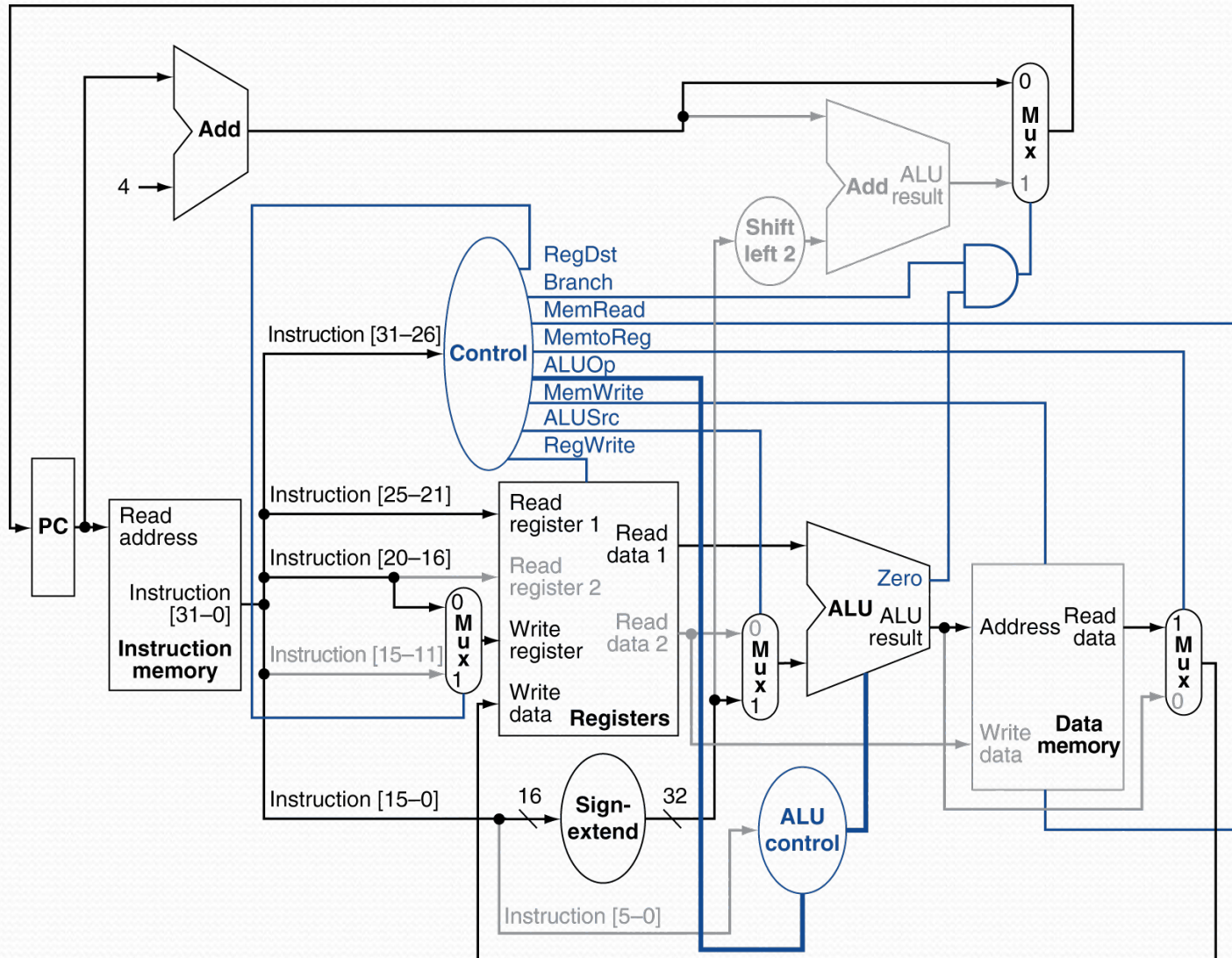

# 数据通路操作

---

相等则分支指令的数据通路：

如 `beq $t1, $t2, offset`


指令分为5步执行：

- 1) 从指令存储器中取出指令，PC值增加。
- 2) 从寄存器堆读出\$t1和 \$t2的值。
- 3) ALU将从寄存器堆读出的两数相减。PC+4的值与符号扩展并左移2位后的指令低16位(offset)值相加；结果即分支目标地址。
- 4) 根据ALU的零输出决定哪个加法器的结果存入PC。

其数据通路如下图：



# 相等则分支指令

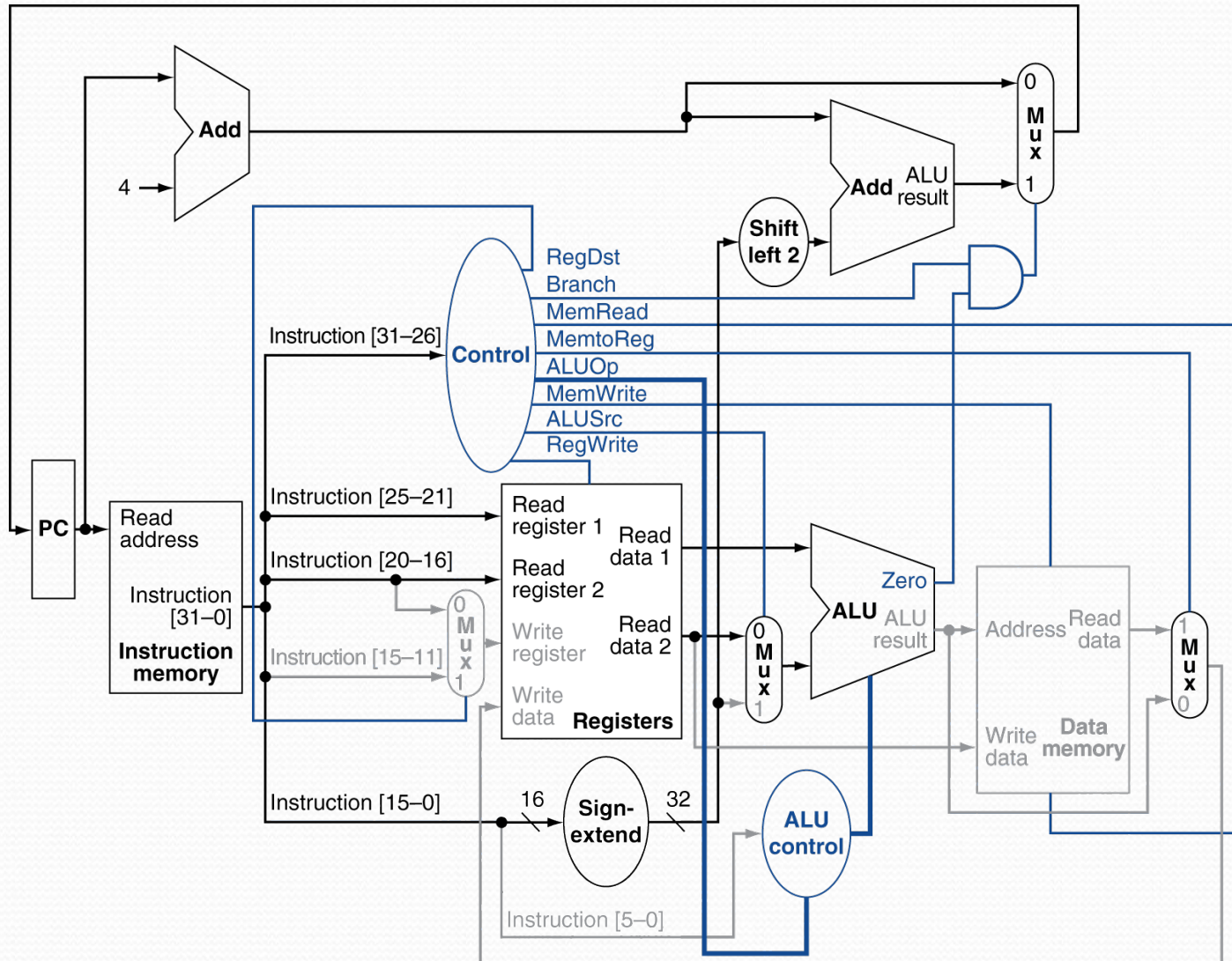

# 无条件转移指令的实现


---




- 使用字地址实现跳转
- 利用以下连接更新PC
  - PC值的高4位
  - 26-bit跳转地址
  - 00-最低两位0
- 需要通过操作码阶码得到控制信号



# 无条件转移指令的数据通路

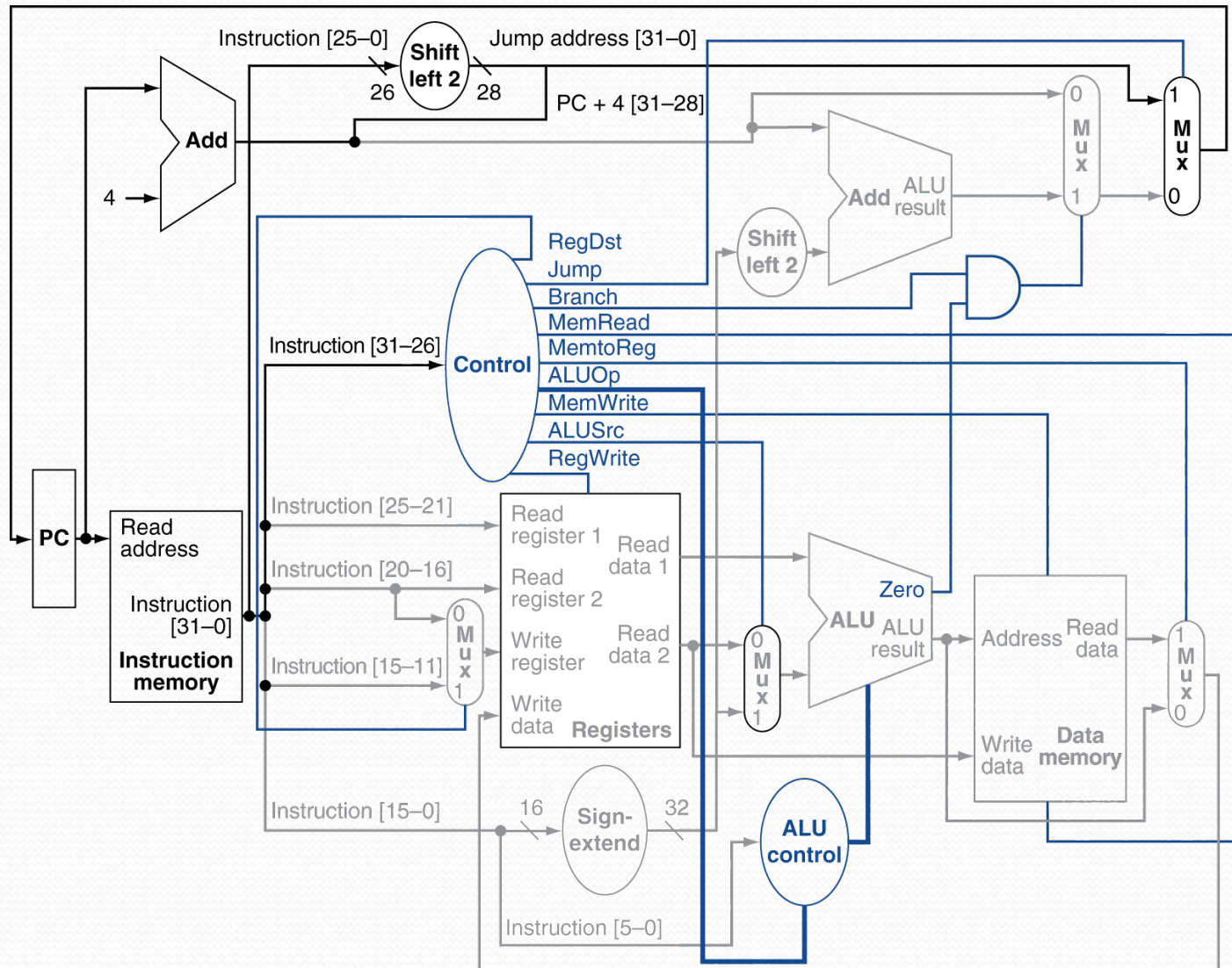

# 完整的数据通路

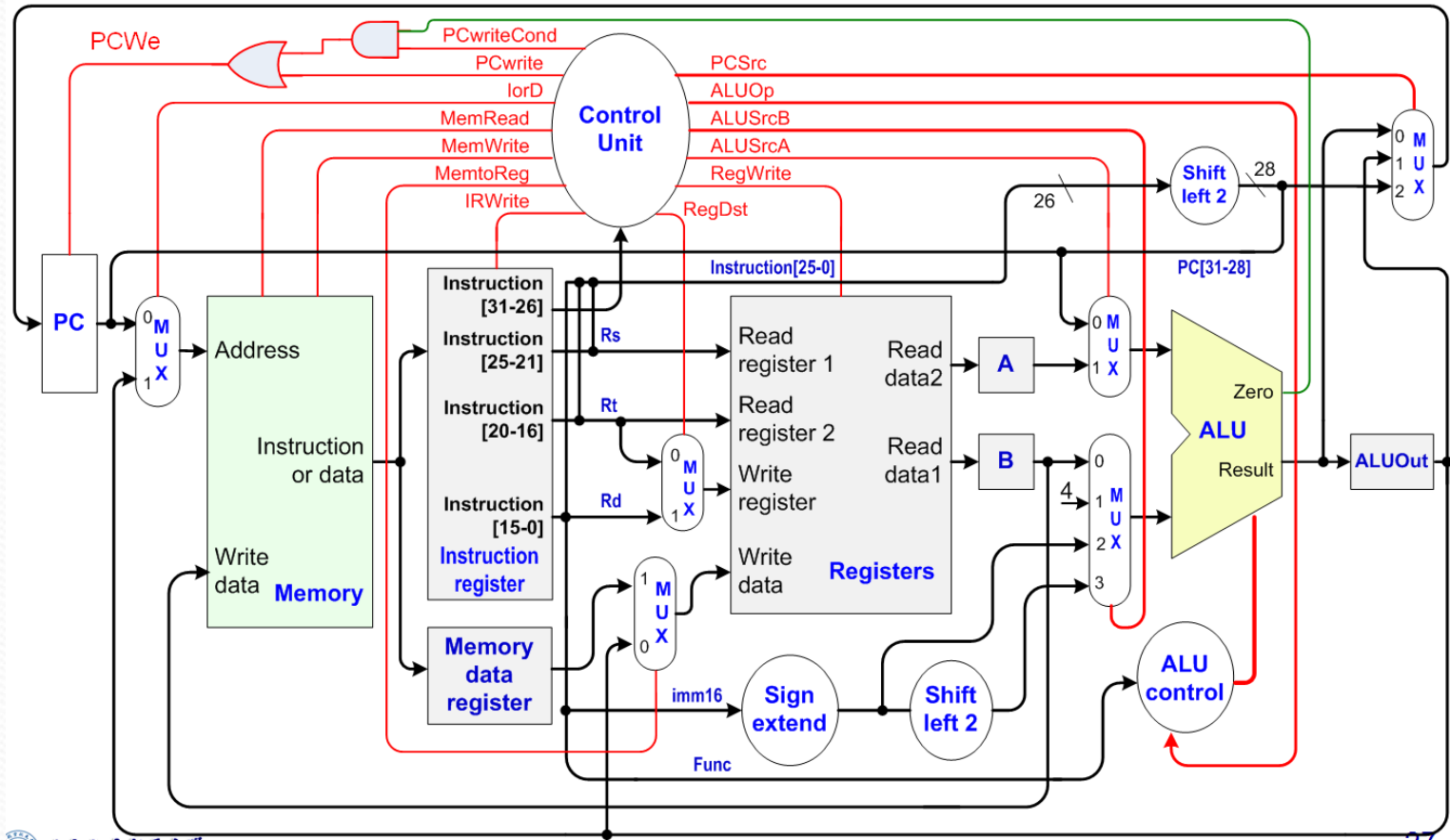



# 提 纲

---

- 1 Minisys概述
- 2 Minisys指令解析
- 3 数据通路设计
- 4 流水线设计思想\*

# 设计流水线处理器的考虑

---


- 选择合适的流水级数
- 尽量保持流水线各级延迟相等
- 流水线中的相关性



# 流水线相关

- 结构相关

➤ ?

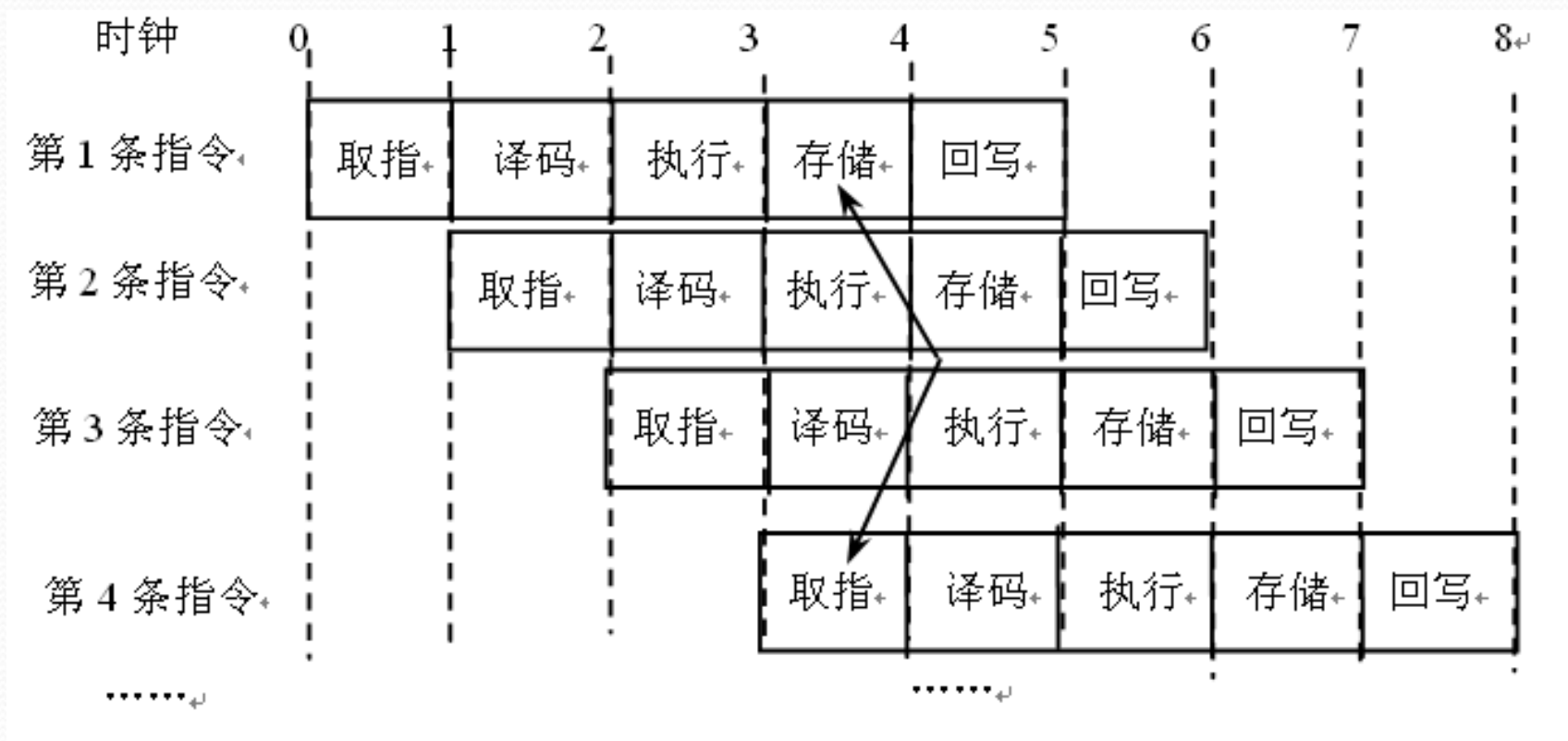


# 流水线相关

- 数据相关

- 写后读相关(RAW)

- 阻塞
- 乱序
- 定向转发法

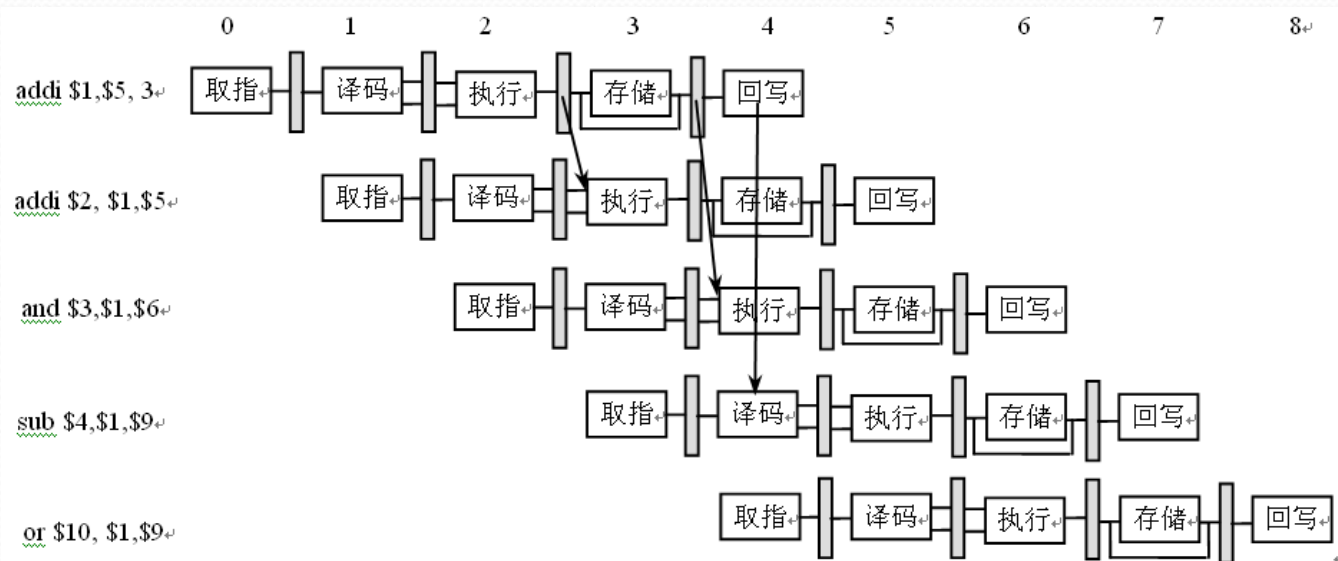



# 流水线相关

- 数据相关

- 读后写相关(WAR)

- ?



# 流水线相关

- 数据相关

- 写后写相关(WAW)

- ?





# 流水线相关

## ● 控制相关


### ➤ 阻塞

### ➤ 分支预测

- 静态预测
- 动态预测

### ➤ 分支地址计算尽量前移

### ➤ 延迟槽法

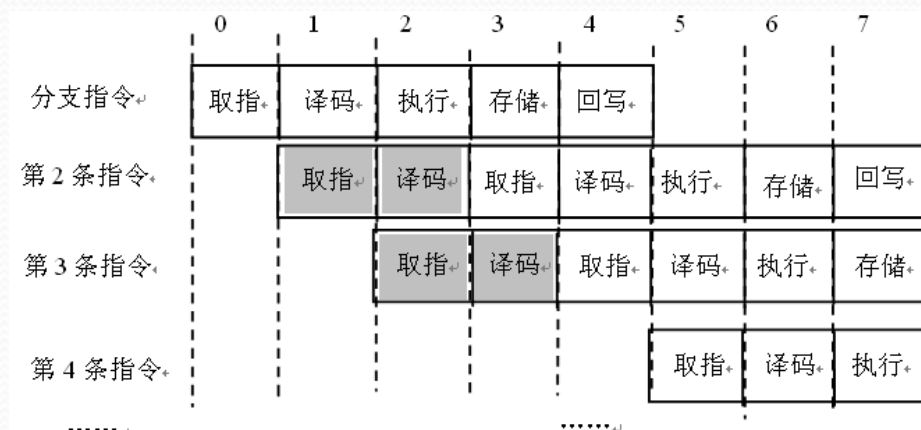

其他指令  $I_a \sim I_m$

转移指令  $I_n$

延迟槽中指令 (空指令)

其他指令  $I_o \sim I_z$

其他指令  $I_a \sim I_f$ 、 $I_g \sim I_m$  中与  $I_n$  有关的指令

转移指令  $I_n$

延迟槽中指令 ( $I_g \sim I_m$  中与  $I_n$  无关的指令或空指令)

其他指令  $I_o \sim I_z$

延迟转移法的目标代码

优化延迟转移法的目标代码

谢谢！