

# CPU设计案例解析

# CPU设计案例解析

---

- 1 CPU概述
- 2 简单CPU设计方法
- 3 功能模块设计
- 4 系统调试

# 什么是CPU

---

CPU：中央处理单元，是计算机的核心部件

计算机进行信息处理分两个步骤：

- 将数据和程序（指令序列）输入到计算机的存储器中
- 从第一条指令的地址起开始执行程序，得到所需结果，结束运行。

CPU的作用：协调并控制计算机的各部件，使之有条不紊的执行程序

# CPU的基本功能

---

CPU的基本功能：


- 取指令-地址与控制信号
- 分析指令-即指令译码，操作和操作控制信号
- 执行指令-操作控制信号作用于各部件

CPU的基本功能概括：

- 能对指令进行译码并执行规定的动作
- 可以进行算术和逻辑运算
- 能与存储器和外设交换数据
- 提供系统所需的控制



# CPU的内部结构

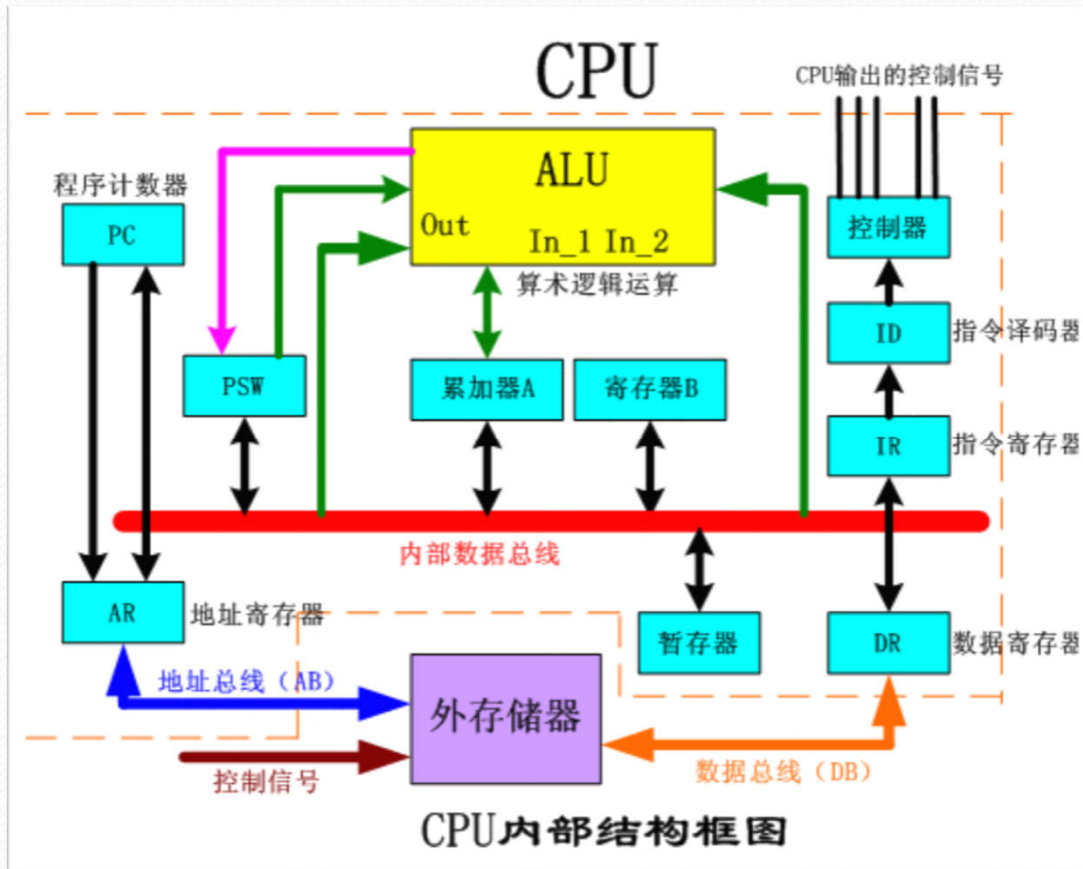

- 运算器和控制器组成
- 按时钟节拍工作
- 工作的规定是指令
- 指令由操作码和操作数组成
- 过程是取指令和执行指令
- 执行指令是产生各种按一定的时序的控制信号

# CPU设计案例解析

---

- 1 CPU概述
- 2 简单CPU设计方法
- 3 功能模块设计
- 4 系统调试

# 简单CPU系统结构

---

CPU的内部结构:

- 算术逻辑运算单元 (ALU)
- 累加器
- 程序计数器
- 指令寄存器和译码器
- 时序和控制部件


RISC即精简指令集计算机:

Reduced Instruction Set Computer

时序控制信号由硬件而不是微程序控制




# 控制器的基本组成

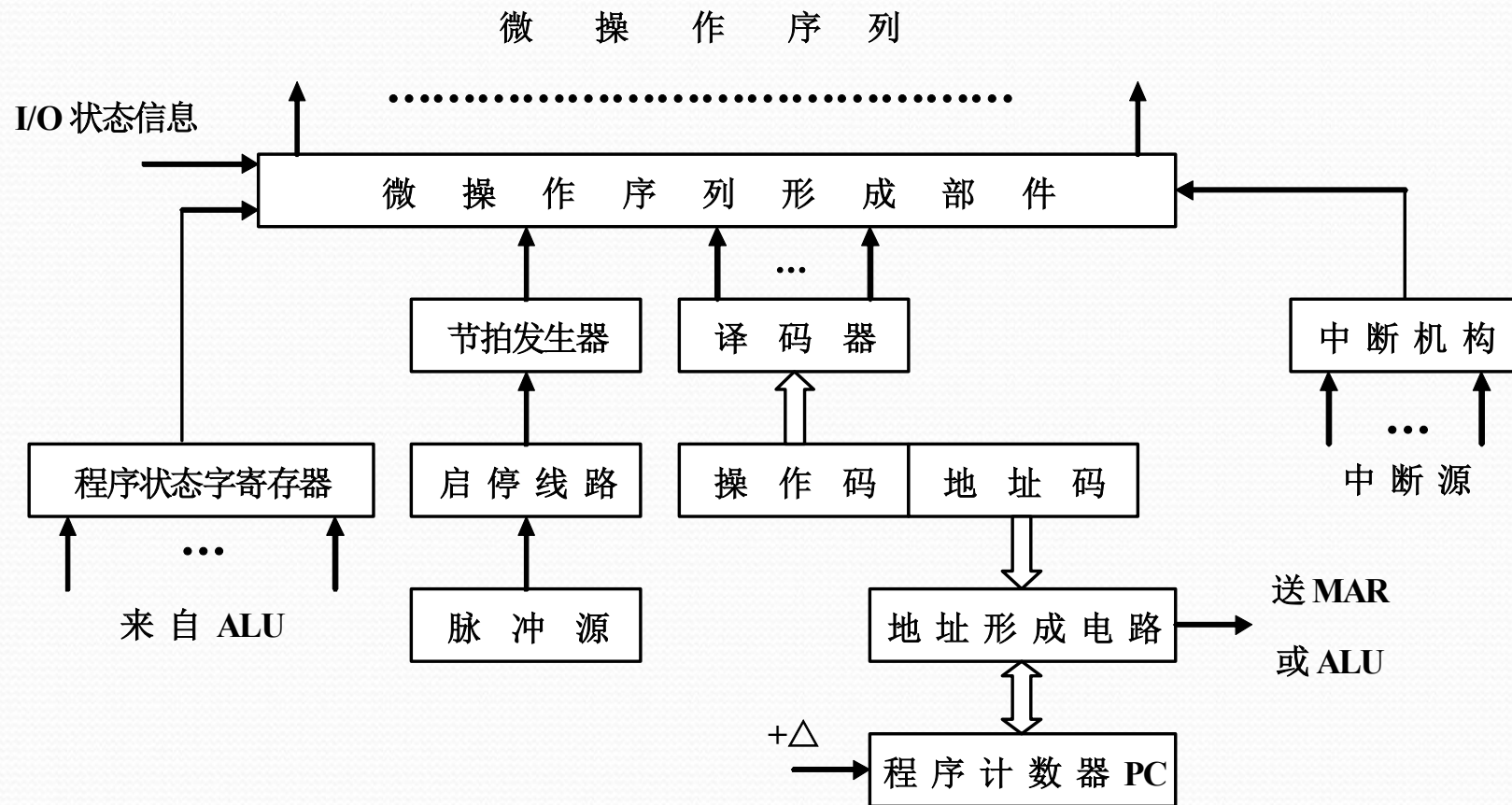

控制器基本组成框图




# 时钟周期(节拍、状态)

 


# 典型的计算机系统

---

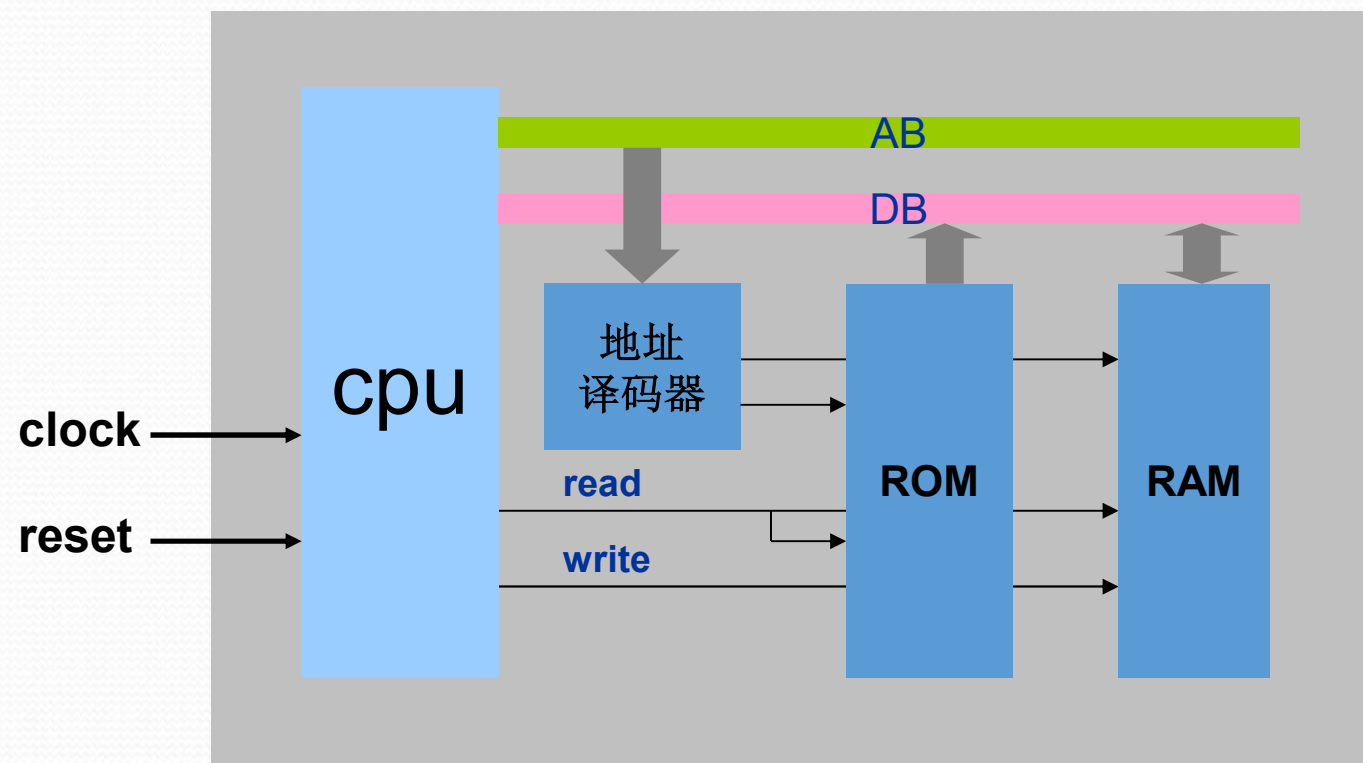



# 自顶而下的设计流程

## 自顶向下的设计流程

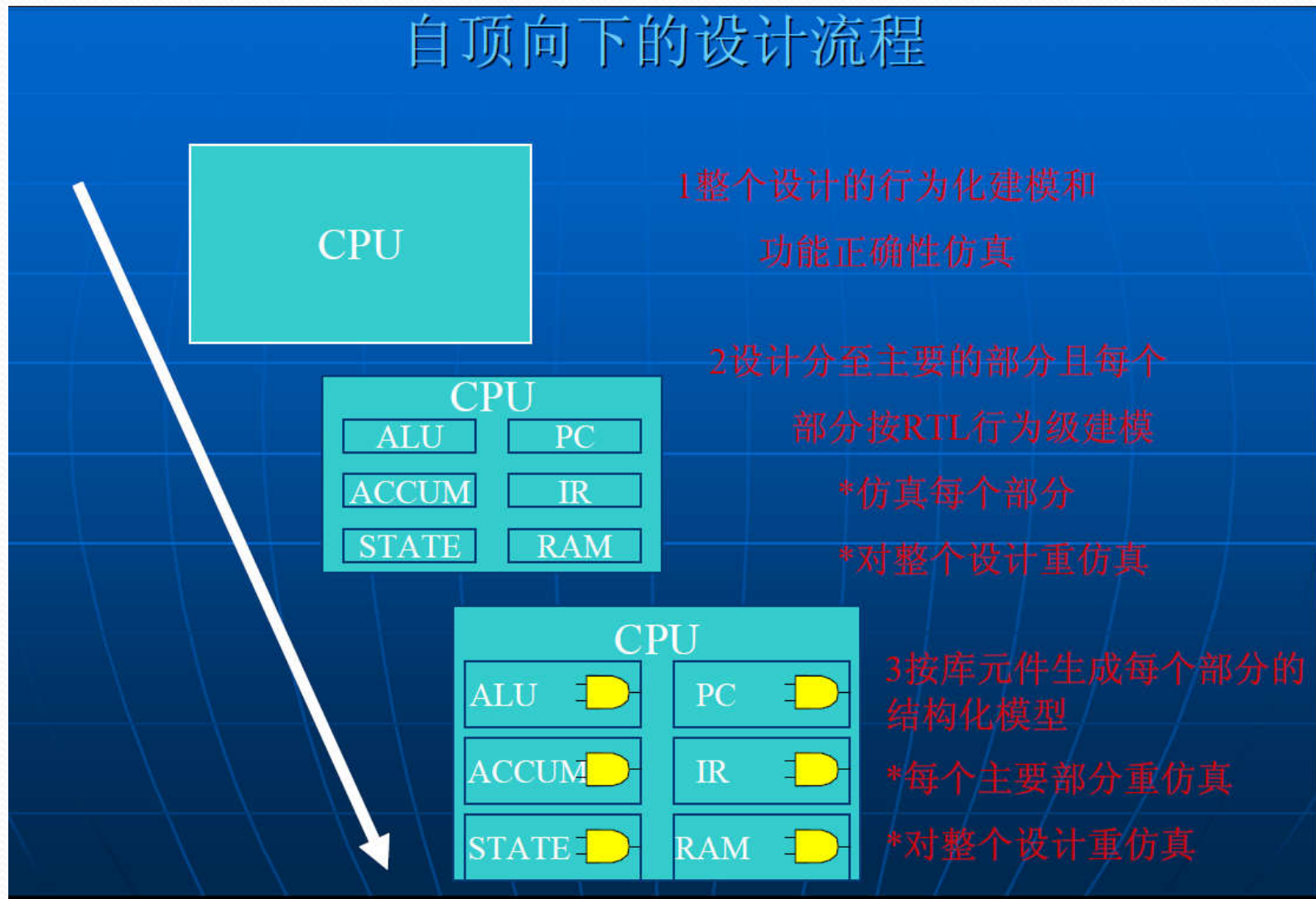



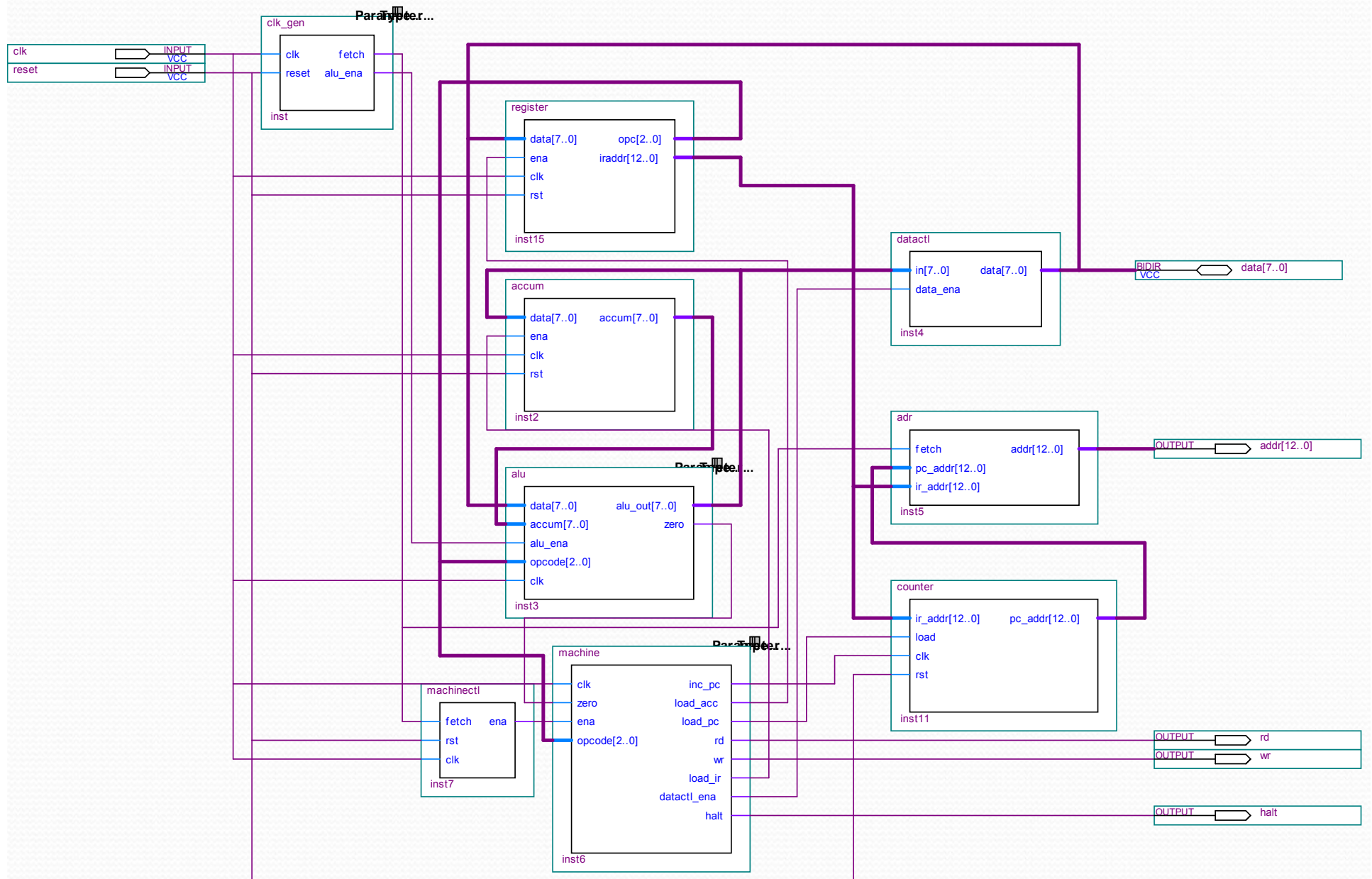

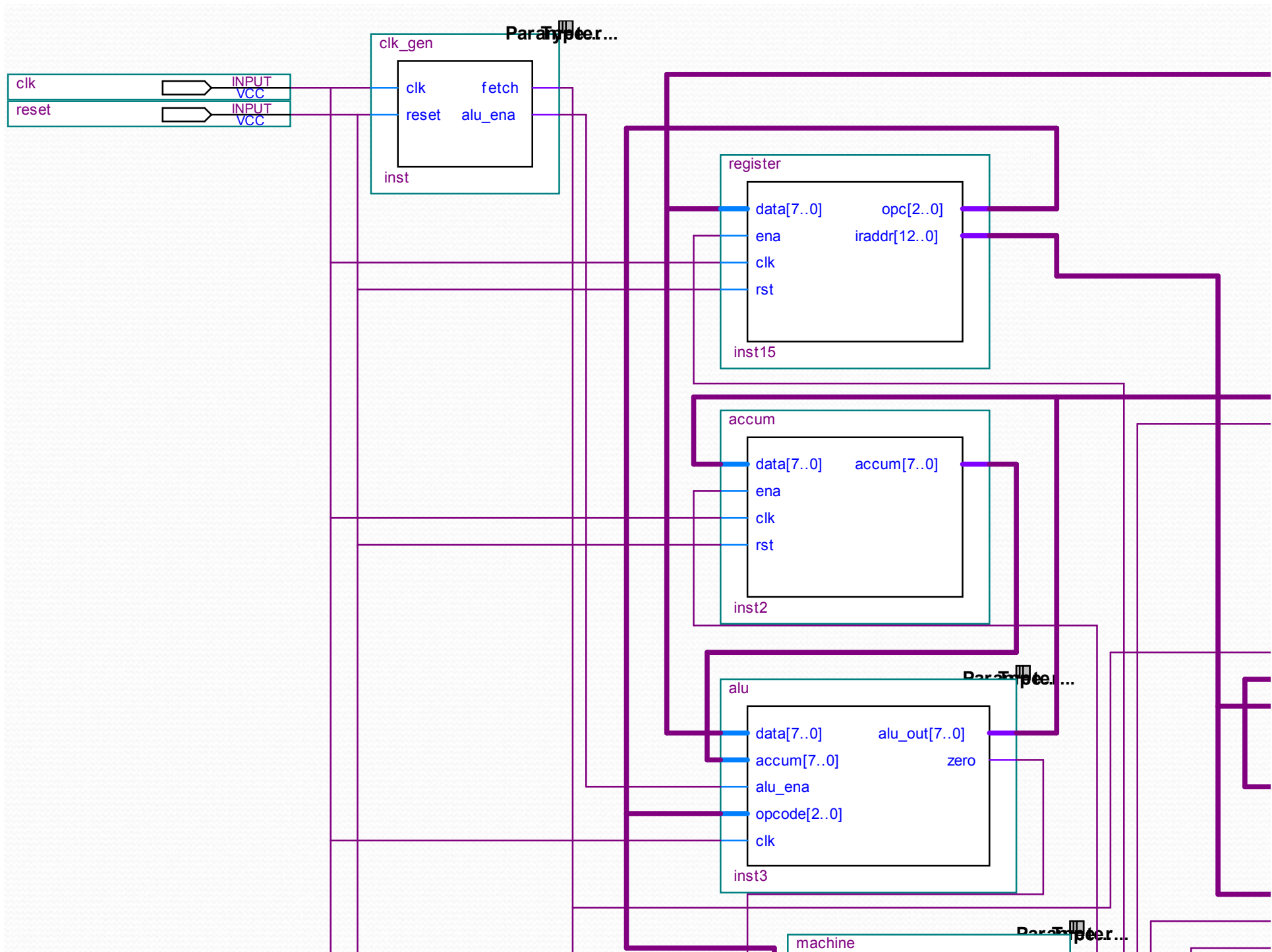

# CPU设计案例解析

---

- 1 CPU概述
- 2 简单CPU设计方法
- 3 功能模块设计
- 4 系统调试



# 指令



- 指令数目：8条
- 地址空间： $2^{13}=8K$

# 指令集

---

| 助记符  | 操作码    | 功能      |
|------|--------|---------|
| HLT  | 3'b000 | 暂停      |
| SKZ  | 3'b001 | 累加器为零转移 |
| ADD  | 3'b010 | 加       |
| ANDD | 3'b011 | 与       |
| XORR | 3'b100 | 或       |
| LDA  | 3'b101 | 取数      |
| STO  | 3'b110 | 存数      |
| JMP  | 3'b111 | 转移      |

# 寻址方式

## 直接寻址方式

- 数据放在存储器中，寻址单元的地址由指令直接给出。

LDA 010FH

56H

010CH

8EH

010DH

00H

010EH

77H

010FH

56H

EDH

FFH

FFH

00H

指令码

地址码

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1



# 指令系统

---

HLT: 停机操作

- 该操作空一个指令周期，即8个时钟

SKZ: 为零跳过下一条语句

- 累加器结果为零，跳过下一语句；
- 累加器结果不为零，顺序执行。

ADD: 相加

- 累加器的值+地址所知的存储器中的数据，结果送回累加器。

# 指令系统

---

## ANDD: 相与

- 累加器的值 & 地址所知的存储器中的数据，结果送回累加器。

## XORR: 相异或

- 累加器的值  $\wedge$  地址所知的存储器中的数据，结果送回累加器。

## LDA: 读数据

- 地址所知的存储器中的数据送累加器。

# 指令系统

---

STO: 写数据


- 累加器中的数据送地址所指的存储器中。



JMP: 无条件跳转语句



- 该操作跳转至指令给出的目的地址，继续执行。





# CPU功能结构图


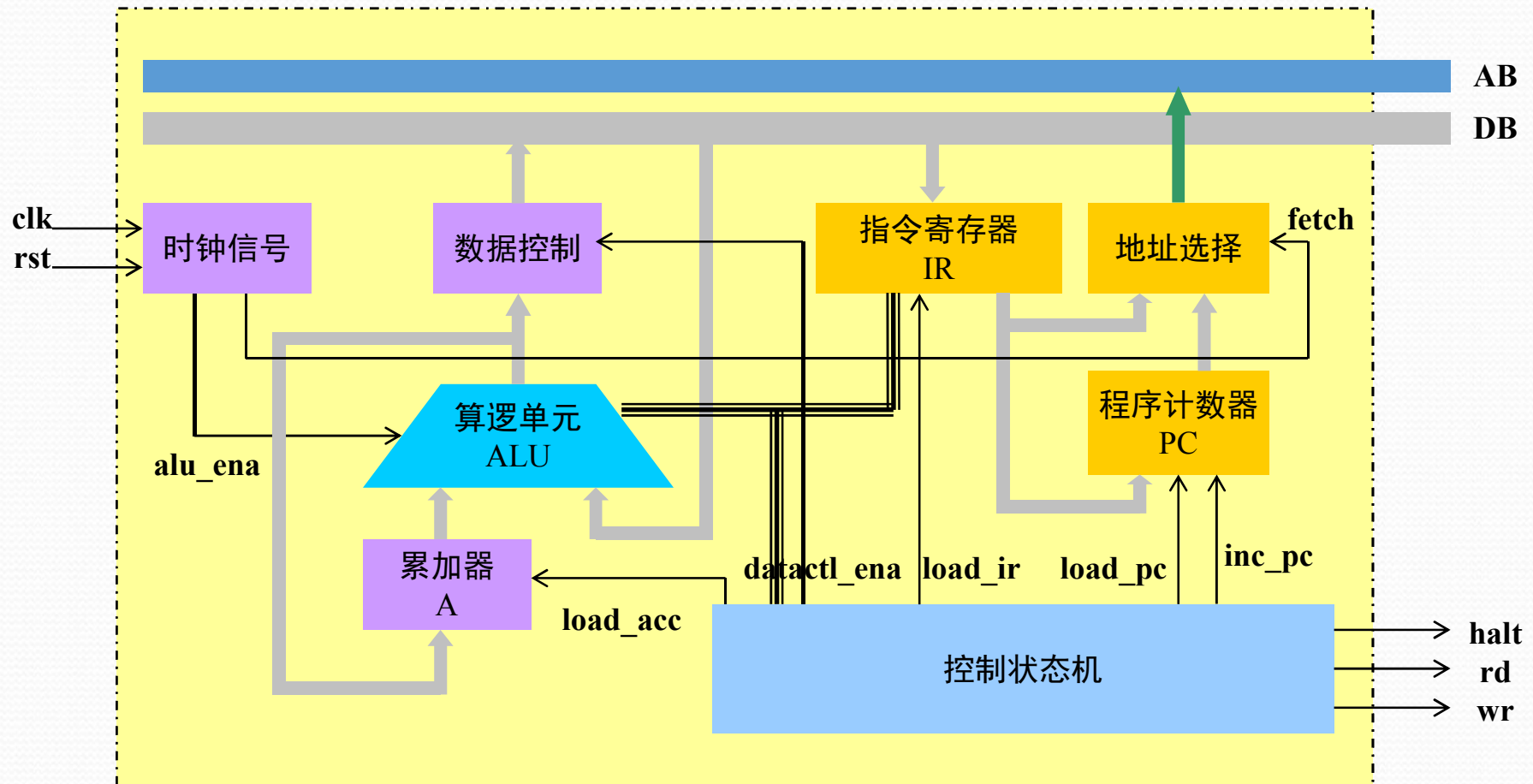


 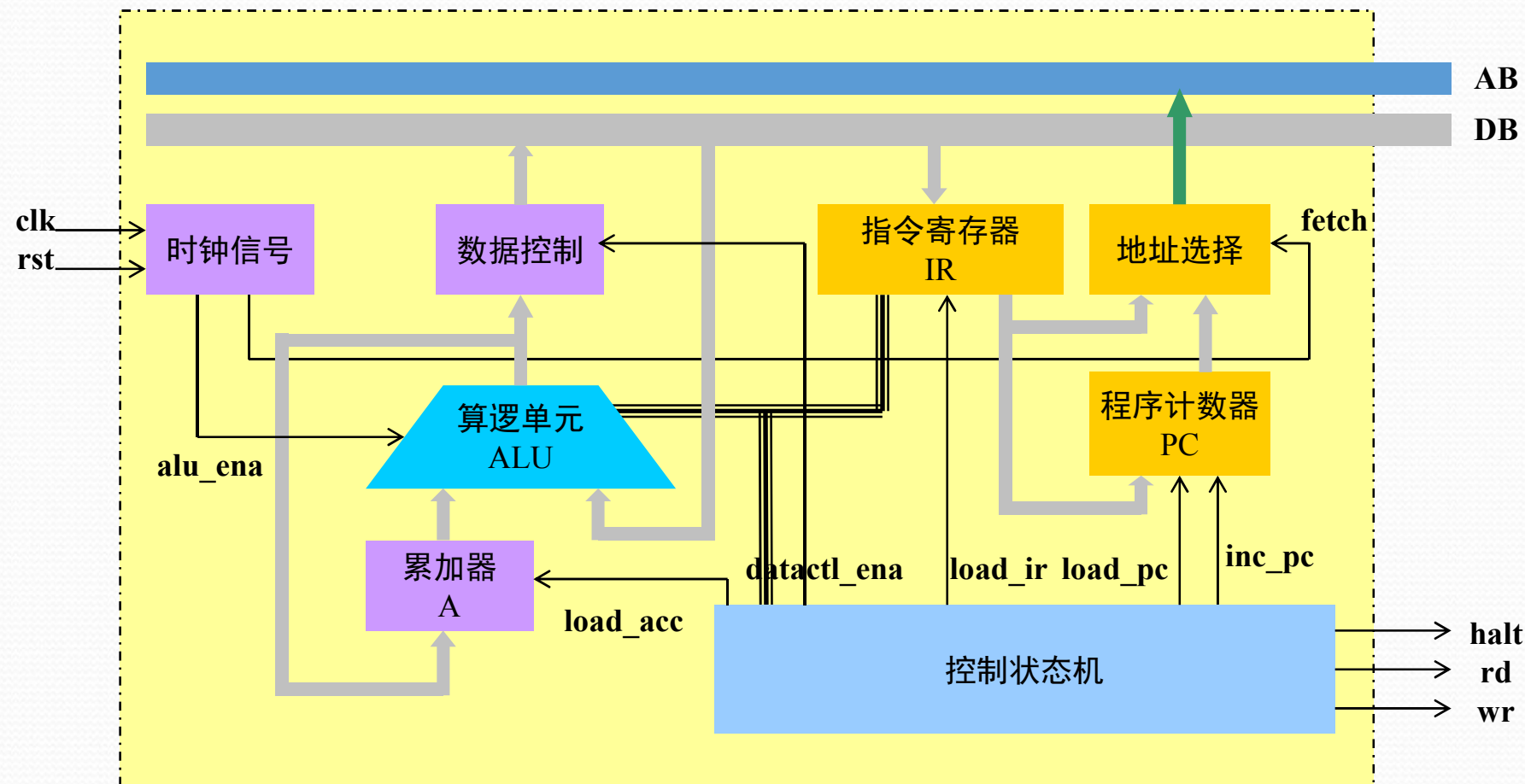

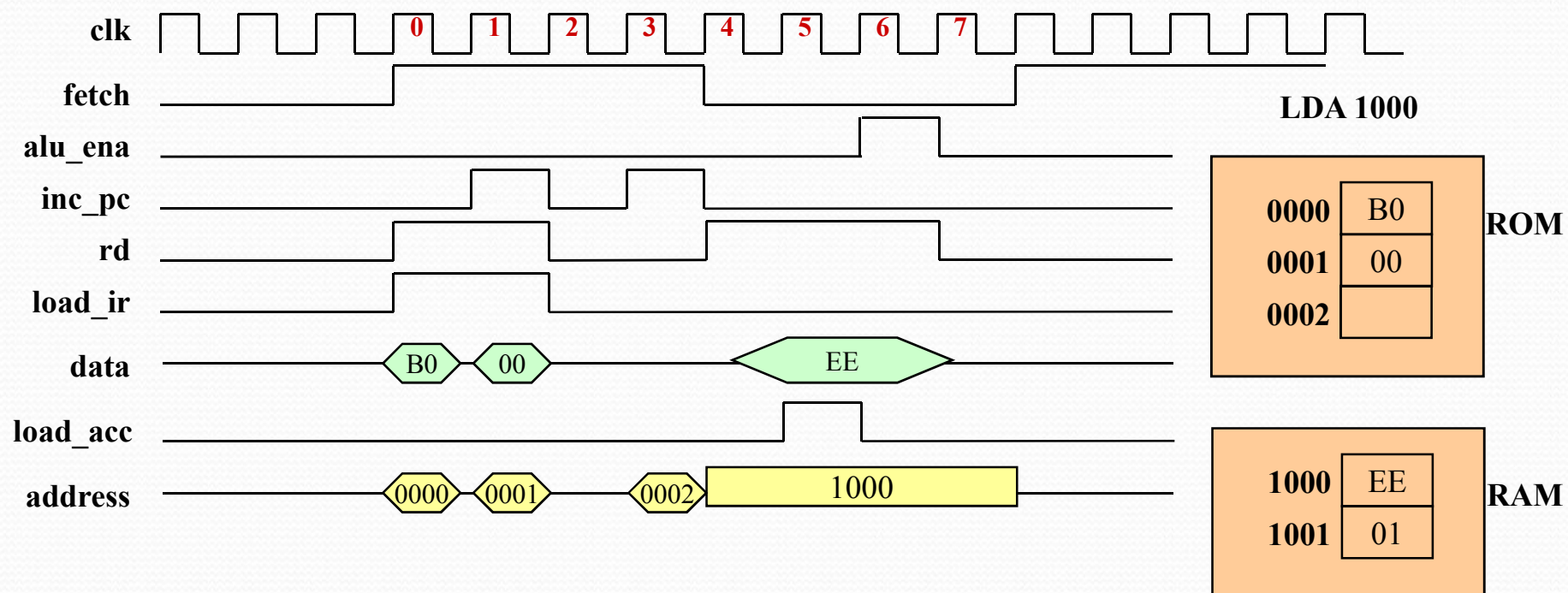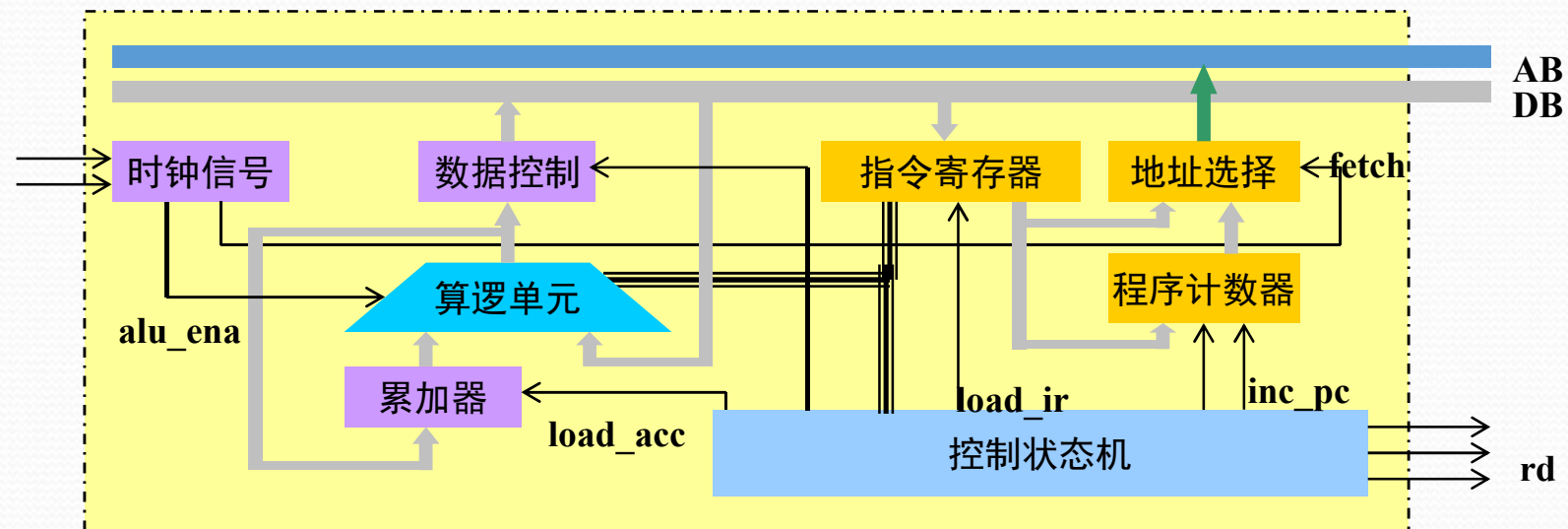





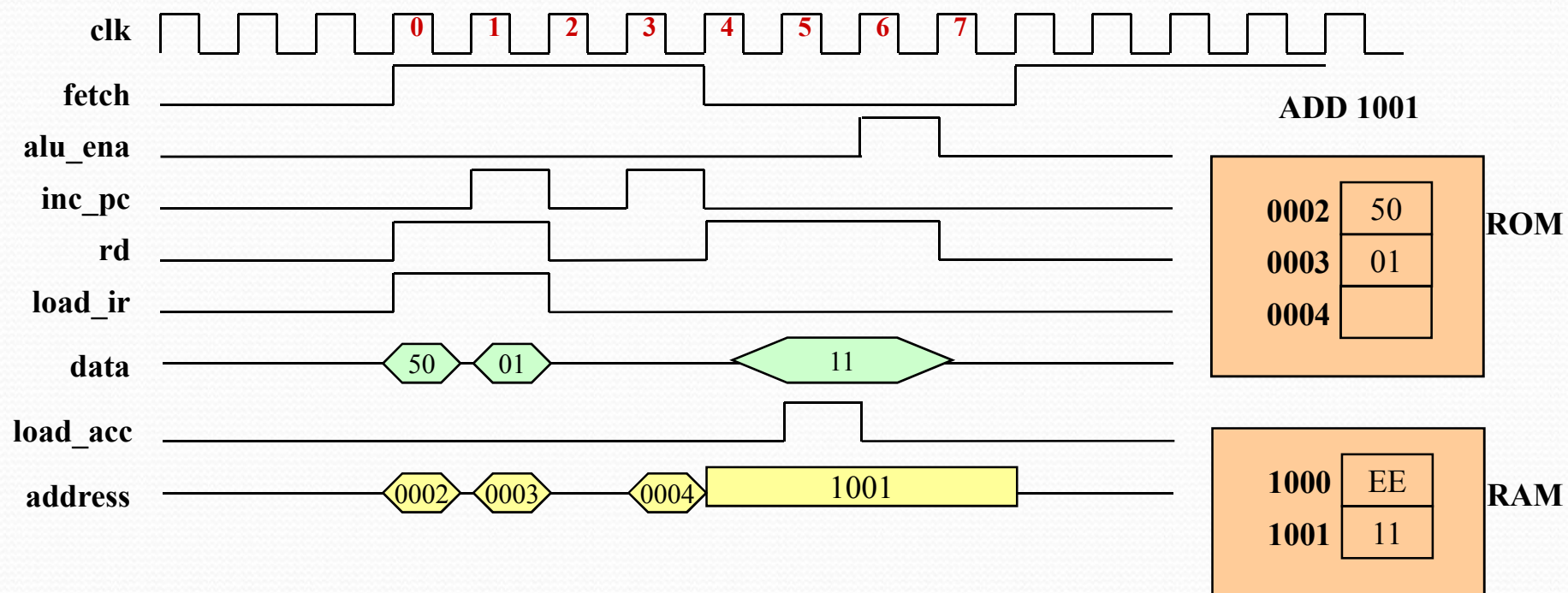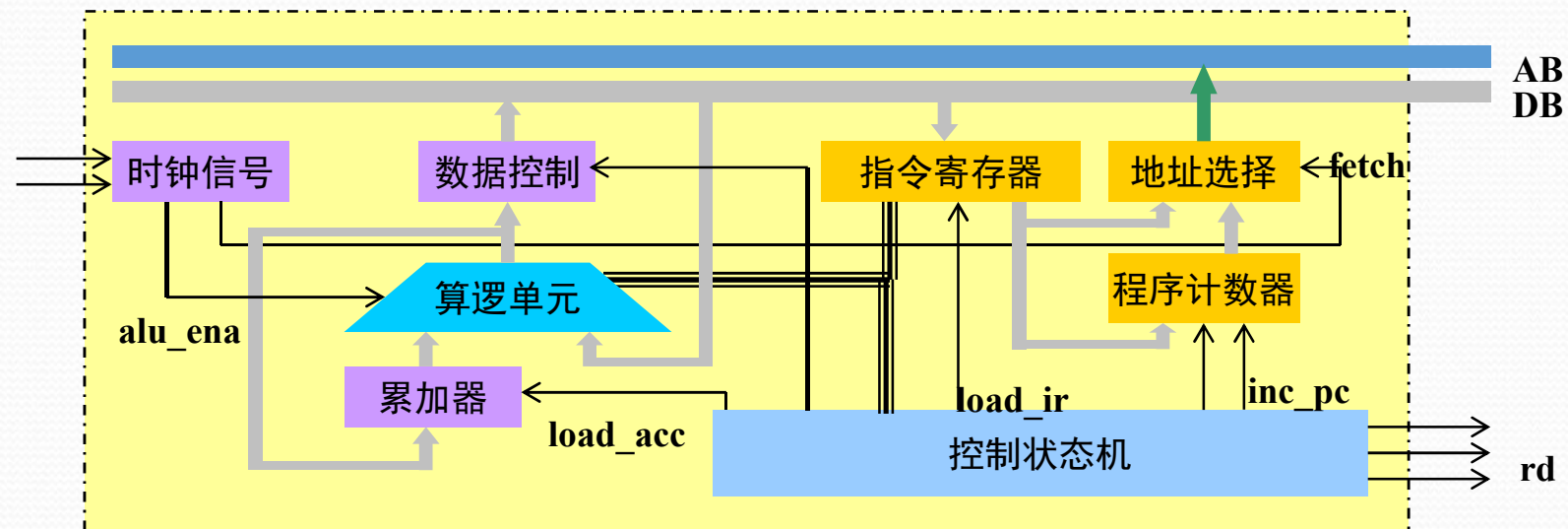

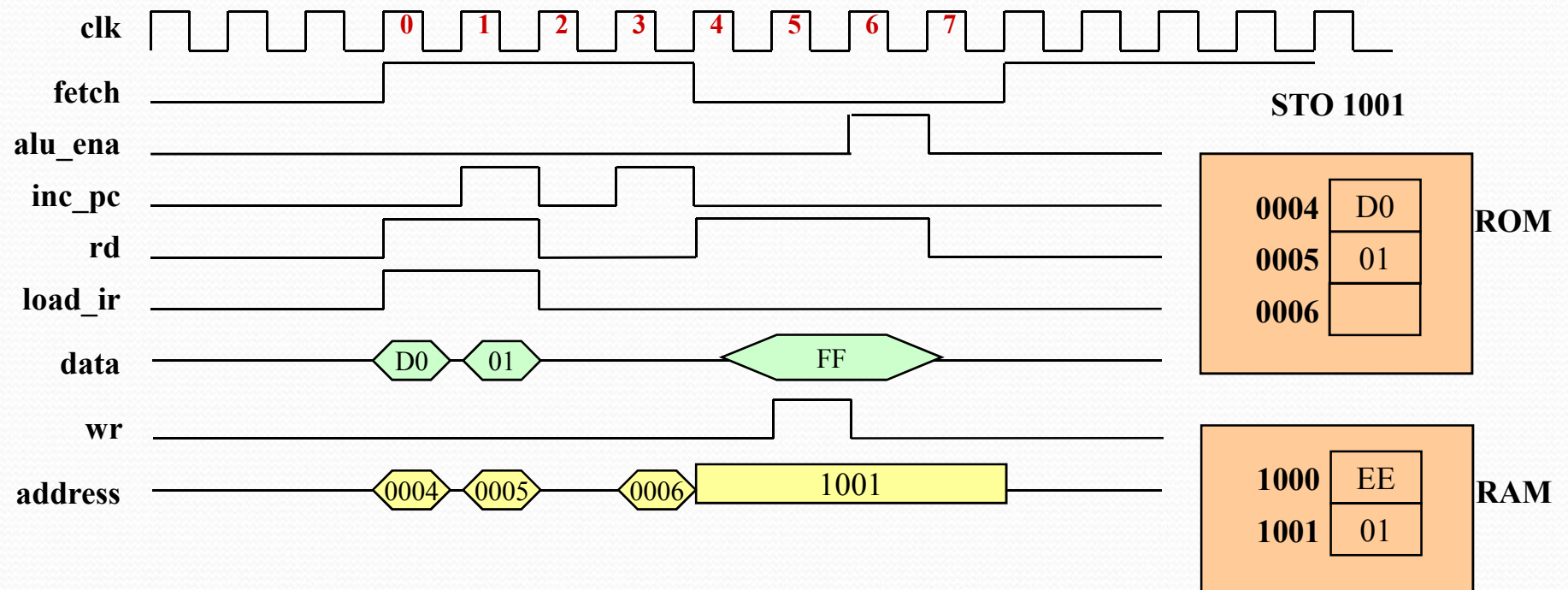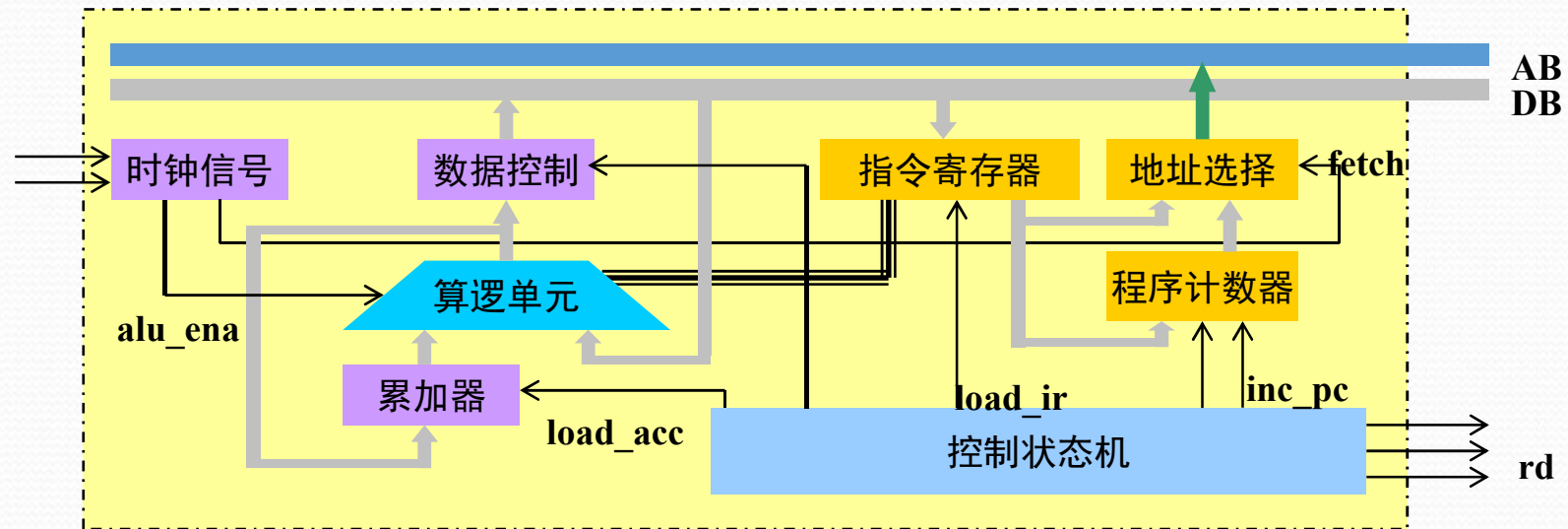

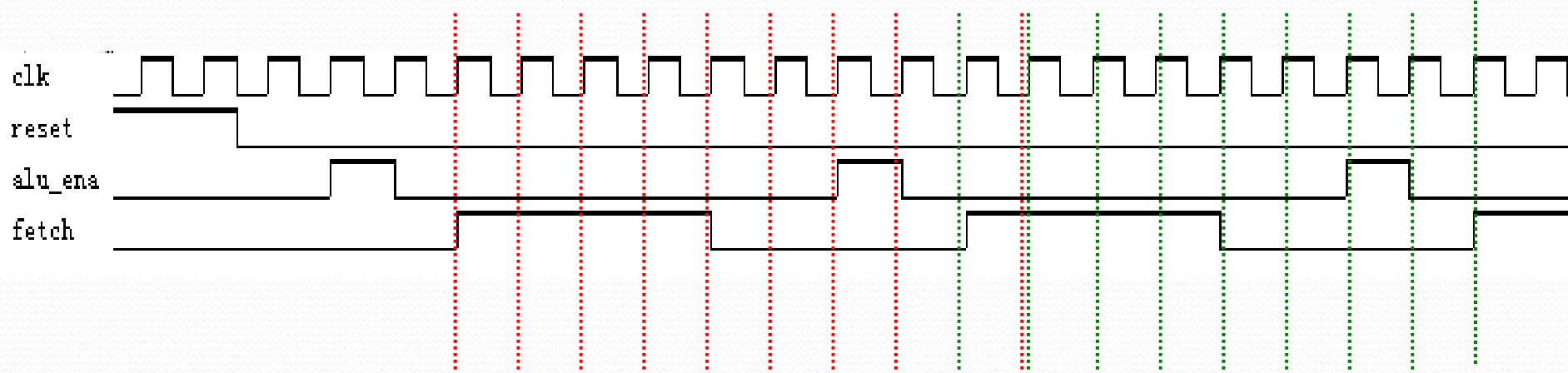 
# 时钟发生器

- fetch是控制信号，clk的8分频信号
- alu\_ena用于控制算术逻辑运算单元
- clk是时钟信号
- reset是复位信号





# 时钟发生器

 

状态转移图

# 时钟发生器

```
//-----clk_gen.v-----  
`timescale 1ns/1ns  
module clk_gen(clk,reset,fetch,alu_ena);  
    input  clk, reset;  
    output fetch, alu_ena;  
    wire   clk, reset;  
    reg    fetch, alu_ena;  
    reg    [7:0]state;  
    parameter      S1=8'b00000001,  
                    S2=8'b00000010,  
                    S3=8'b00000100,  
                    S4=8'b00001000,  
                    S5=8'b00010000,  
                    S6=8'b00100000,  
                    S7=8'b01000000,  
                    S8=8'b10000000,  
                    idle=8'b00000000;
```

```

always @(posedge clk)
  if(reset)
    begin
      fetch<=0;
      alu_ena<=0;
      state<=idle;
    end
  else
    begin
      case (state)
        ...
      default:state<=idle;
    endcase
  end

```



```

case (state)
  S1: begin
    fetch<=1;
    state<=S2; end
  S2: state<=S3;
  S3: state<=S4;
  S4: state<=S5;
  S5: begin state<=S6;
    fetch=0; end
  S6: begin
    state<=S7;
    alu_ena<=1; end
  S7: begin
    alu_ena<=0;
    state<=S8; end
  S8: state<=S1;
  idle: state<=S1;
  default:state<=idle;
endcase

```



# 指令寄存器

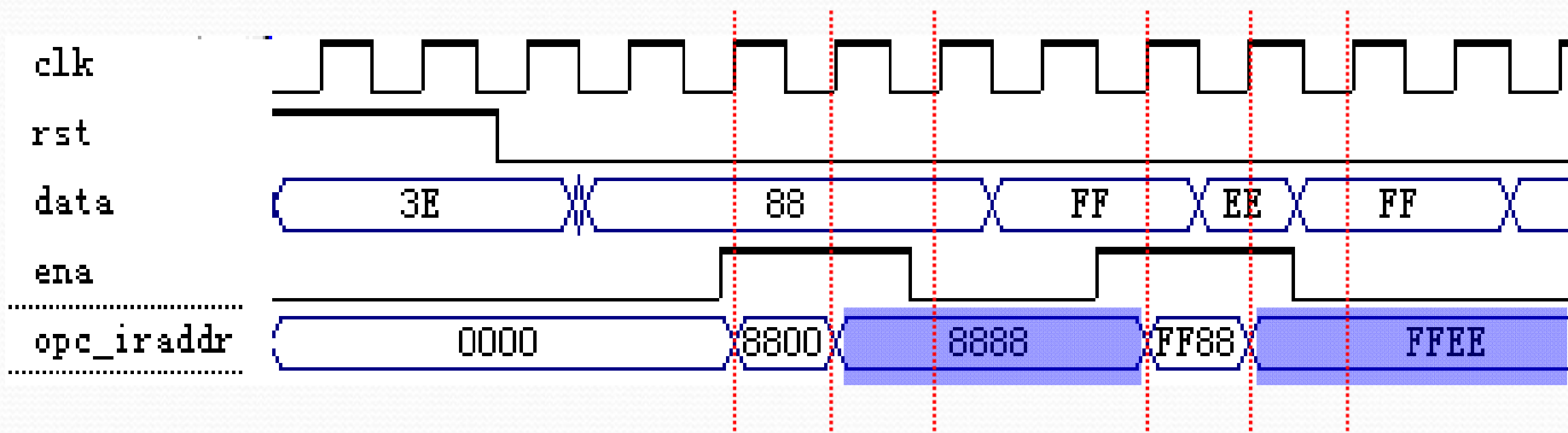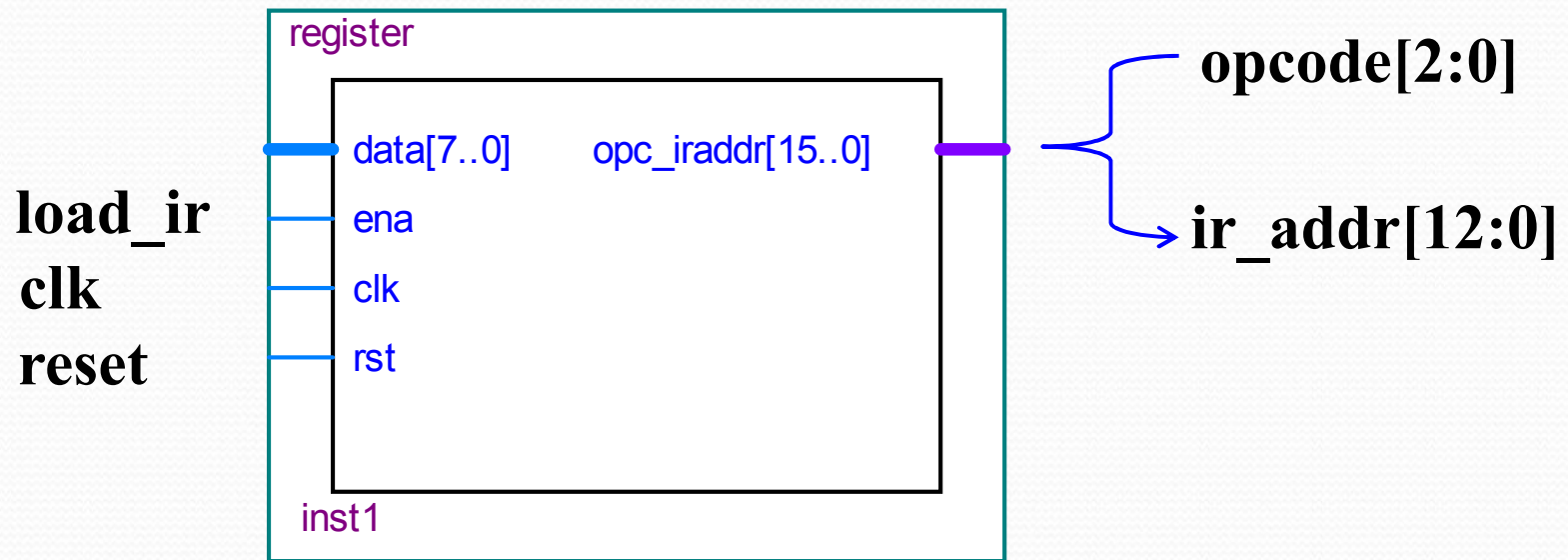

```

`timescale 1ns/1ns
module register(opc_iraddr,data,ena,clk,rst);
    output [15:0]opc_iraddr;
    input  [7:0]data;
    input  ena,clk,rst;
    reg    [15:0]opc_iraddr;
    reg    state;
    always @(posedge clk)
        begin
            if (rst)
                begin
                    opc_iraddr<=16'b0000_0000_0000_0000;
                    state<=1'b0;
                end
            else

```



```

            if (ena)
                casex(state)
                    1'b0:begin
                        opc_iraddr[15:8]<=data;
                        state<=1;
                    end
                    1'b1:begin
                        opc_iraddr[7:0]<=data;
                        state<=0;
                    end
                    default:begin
                        opc_iraddr[15:0]<=16'bx;
                        state<=1'bx;
                    end
                endcase
            else    state<=1'b0;
        end
    endmodule


```

# 累加器

alu\_out[7:0]  
load\_acc  
clk  
reset

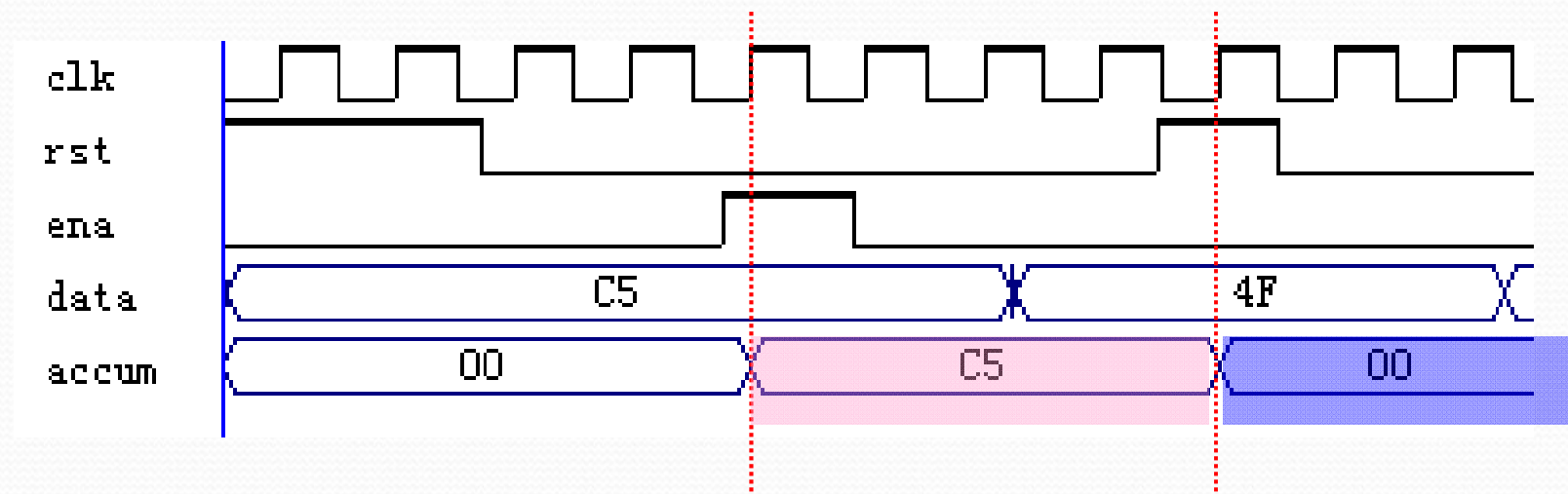 





 

```
module accum(accum,data,ena,clk,rst);  
    output [7:0]accum;  
    input  [7:0]data;  
    input  ena,clk,rst;  
    reg   [7:0]accum;  
    always @(posedge clk)  
        begin  
            if(rst)  
                accum<=8'b0000_0000;  
            else  
                if(ena)  
                    accum<=data;  
            end  
        end  
endmodule
```

# 算术逻辑运算器

| 助记符  | 操作码    | 功能      |
|------|--------|---------|
| HLT  | 3'b000 | 暂停      |
| SKZ  | 3'b001 | 累加器为零转移 |
| ADD  | 3'b010 | 加       |
| ANDD | 3'b011 | 与       |
| XORR | 3'b100 | 或       |
| LDA  | 3'b101 | 取数      |
| STO  | 3'b110 | 存数      |
| JMP  | 3'b111 | 转移      |

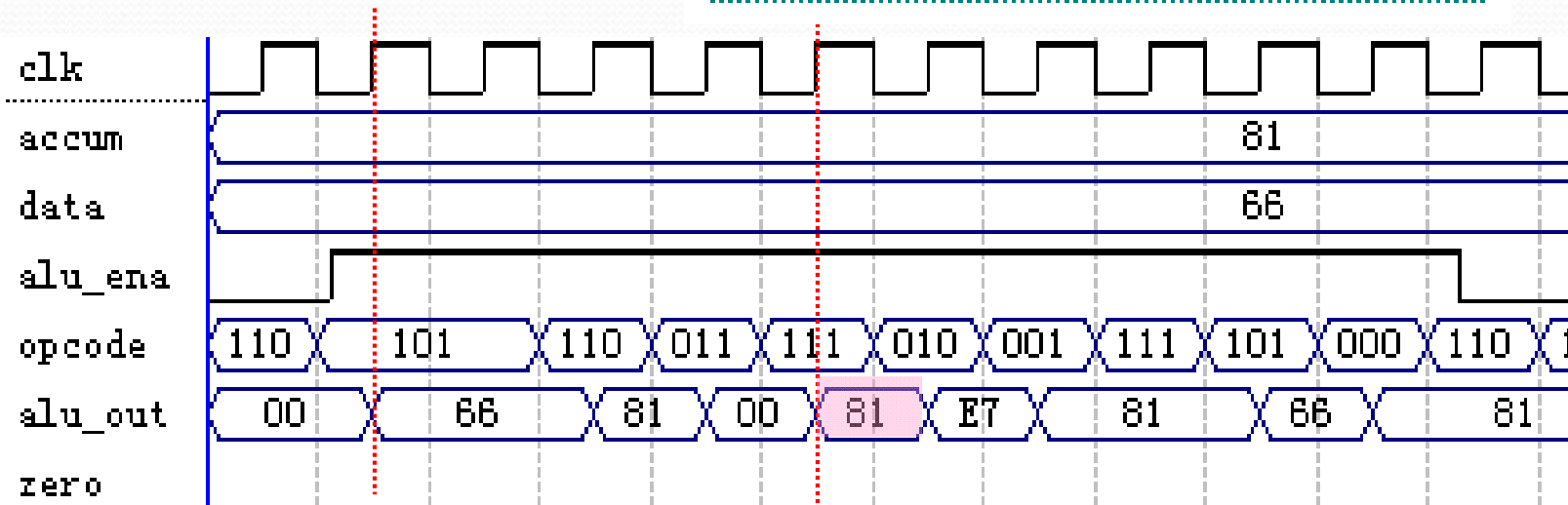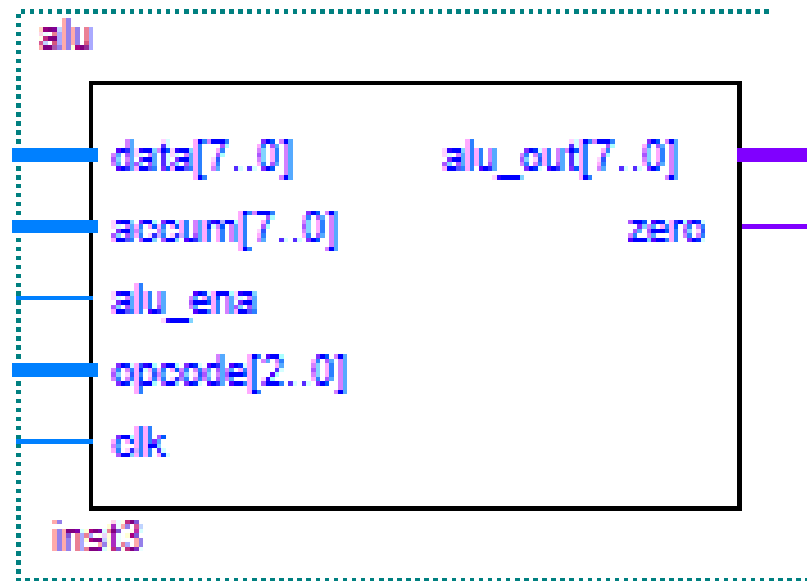

```

`timescale 1ns/1ns
module
    alu(alu_out,zero,data,accum,alu_ena,opcode,clk);
output [7:0]alu_out;
output zero;
input [7:0]data,accum;
input [2:0]opcode;
input alu_ena,clk;
reg [7:0]alu_out;
parameter HLT=3'b000,
           SKZ=3'b001,
           ADD=3'b010,
           ANDD=3'b011,
           XORR=3'b100,
           LDA=3'b101,
           STO=3'b110,
           JMP=3'b111;

```

```


assign zero=!accum;
always @(posedge clk)
    if(alu_ena)
        begin
            casex(opcode)
                HLT:alu_out<=accum;
                SKZ:alu_out<=accum;
                ADD:alu_out<=data+accum;
                ANDD:alu_out<=data&accum;
                XORR:alu_out<=data^accum;
                LDA:alu_out<=data;
                STO:alu_out<=accum;
                JMP:alu_out<=accum;
                default:alu_out<=8'bxxxx_xxxx;
            endcase
        end
endmodule

```





# 数据控制器

alu\_out[7:0]  
datactl\_ena

 


data[7:0]

 

 


```
module datactl(data,in,data_ena);  
    output [7:0]data;  
    input  [7:0]in;  
    input  data_ena;  
    assign data=(data_ena)?in:8'bz;  
endmodule
```

# 地址多路器

 

|         |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|
| fetch   |      |      |      |      |      |      |
| ir_addr | 0AA4 |      | 16B5 |      | 1564 |      |
| pc_addr | 1F6F |      | 0320 |      | 1923 |      |
| addr    | 0AA4 | 1F6F | 16B5 | 0320 | 1564 | 1923 |




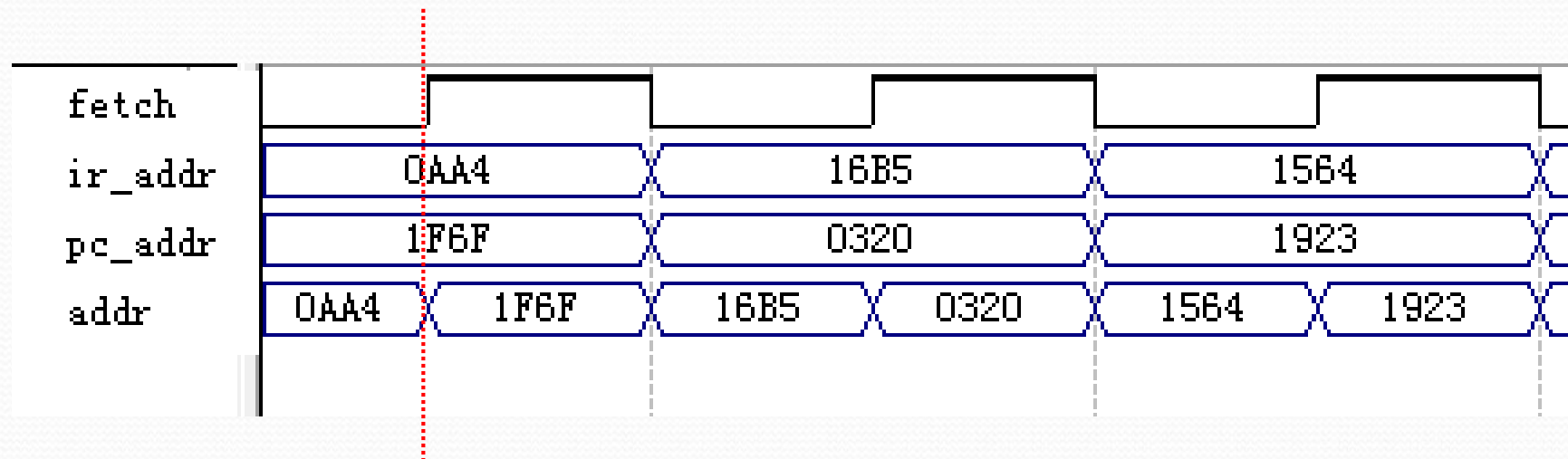



```

module adr(addr, fetch, pc_addr, ir_addr);
  input  fetch;
  input [12:0]pc_addr,ir_addr;
  output [12:0]addr;
  assign addr=fetch? pc_addr:ir_addr;
endmodule

```

# 程序计数器

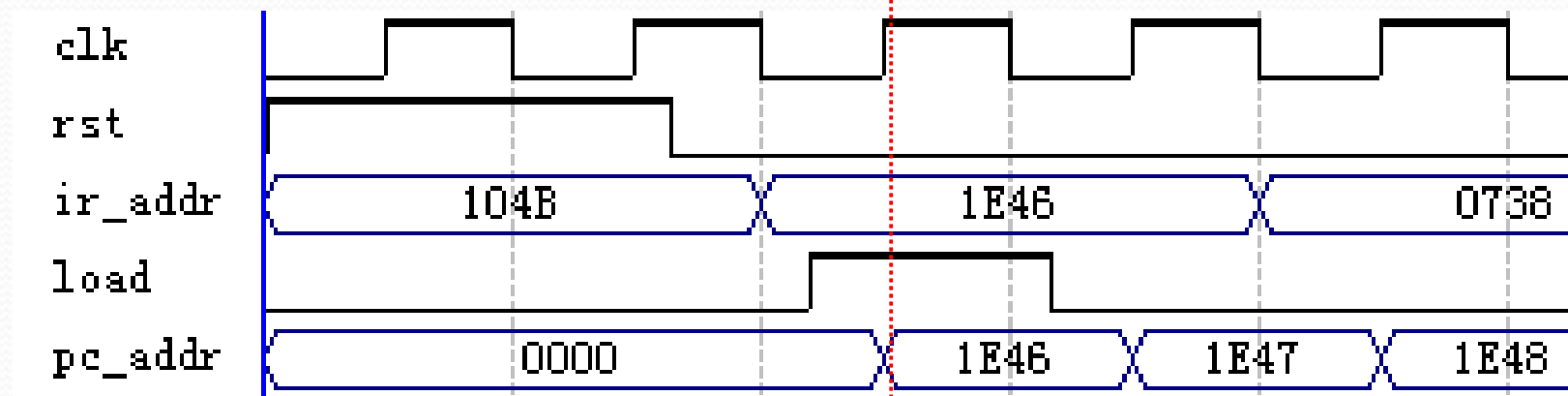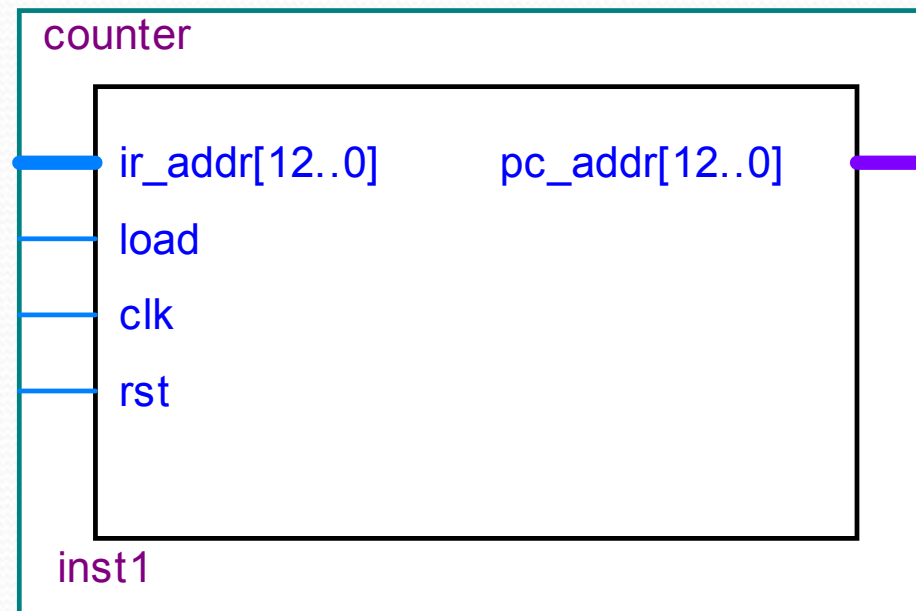

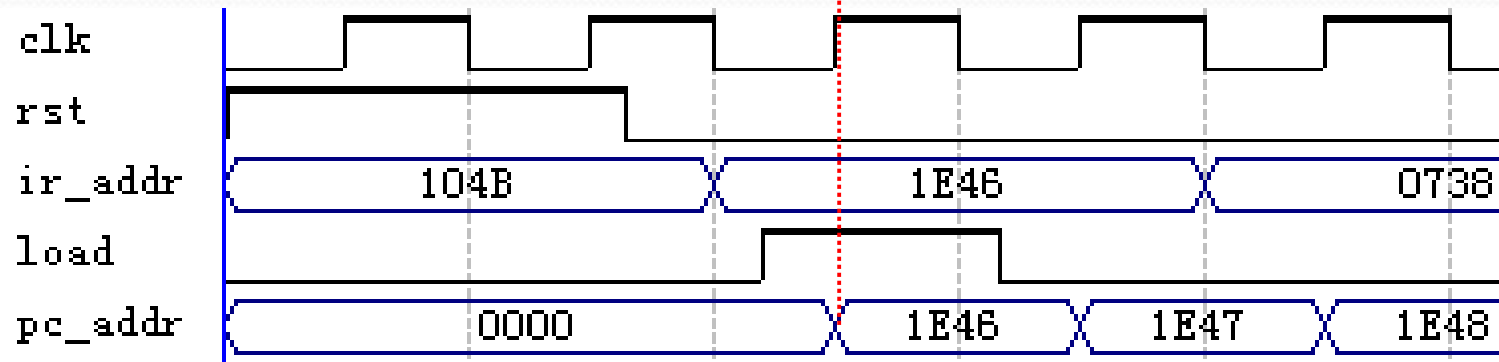


```

module counter(pc_addr,ir_addr,load,clk,rst);
  input  load,clk,rst;
  input [12:0]ir_addr;
  output [12:0]pc_addr;
  reg [12:0]pc_addr;
  always @(posedge clk or posedge rst)
    if(rst)
      pc_addr<=13'b0_0000_0000_0000;
    else
      if(load)
        pc_addr<=ir_addr;
      else
        pc_addr<=pc_addr+1;
  endmodule

```



# 状态控制器

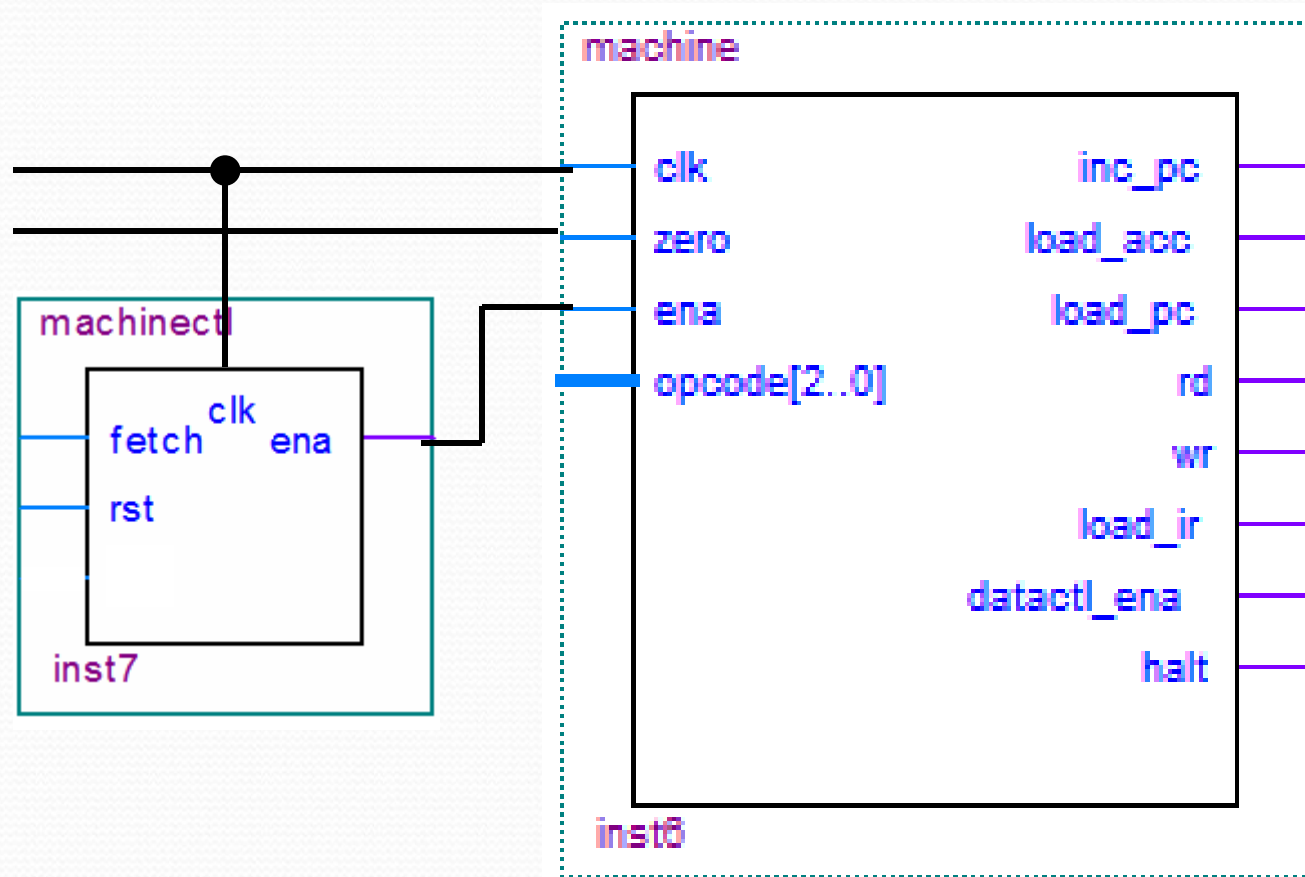

# 状态控制器


状态控制器两部分：

- 状态机 (machine)
- 控制器machinectl  
rst有效，ena=0，  
状态机停止工作。

```
`timescale 1ns/1ns
module machinectl(ena,fetch,rst,clk);
    input fetch,rst,clk;
    output ena;
    reg  ena;
    always @(posedge clk)
        begin
            if(rst)
                ena<=0;
            else
                if(fetch)
                    ena<=1;
        end
endmodule
```

# 状态机

---

 

状态机是CPU的核心部件，用于产生控制信号：

- 启动、停止某些部件
- CPU执行读指令来读写接口、存储器
- 状态变量state的值，是指令周期已经过的时钟数



# 各指令周期完成的操作

---

第0个时钟：rd和load\_ir为高电平，ROM中高八位指令代码-->指令寄存器

第1个时钟：rd和load\_ir为高电平，inc\_pc加1，故PC+1，ROM中低八位指令代码-->指令寄存器

第2个时钟：空操作

第3个时钟：PC+1，指向下一条指令；若HLT指令，halt=1；其它指令控制线输出为0

# 各指令周期完成的操作

---

**第4个时钟：**若AND ADD XOR LDA，读相应地址数据；若JMP，目的地址-->PC；若STO，输出累加器数据。

**第5个时钟：**若AND ADD XOR，进行相应运算；若LDA，数据-->运算器-->累加器；若JMP，锁存目的地址；若STO，数据到地址处。

**第6个时钟：**空操作

**第7个时钟：**若SKZ指令，PC+1跳过一条指令；否则PC无变化

```
`timescale 1ns/1ns
```

```
Module
```

```
machine(inc_pc,load_acc,load_pc,rd,wr,load_ir,datactl_ena,halt,clk,zero,ena,opcode);
```

```
output inc_pc,load_acc,load_pc,rd,wr,load_ir;
```

```
output datactl_ena,halt;
```

```
input clk,zero,ena;
```

```
input [2:0]opcode;
```

```
reg inc_pc,load_acc,load_pc,rd,wr,load_ir;
```

```
reg datactl_ena,halt;
```

```
reg [2:0]state;
```

```
parameter HLT =3'B000,
```

```
    SKZ =3'b001,
```

```
    ADD =3'b010,
```

```
    ANDD=3'b011,
```

```
    XORR=3'b100,
```

```
    LDA =3'b101,
```

```
    STO =3'b110,
```

```
    JMP =3'b111;
```



```
always @(negedge clk)
begin
  if(!ena)
  begin
    state<=3'b000;
    {inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0000;
    {wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;
  end
  else
    ctl_cycle;
end
```

```
//-----begin of task ctl_cycle-----  
task  ctl_cycle;  
begin  
  casex(state)  
    3'b000: begin  
      {inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0001;  
      {wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0100;  
      state<=3'b001;  
    end  
    3'b001: begin  
      {inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b1001;  
      {wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0100;  
      state<=3'b010;  
    end  
    3'b010: begin  
      {inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0000;  
      {wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;  
      state<=3'b011;  
    end  
  end  
end
```

3'b011:

begin

if(opcode==HLT)

begin

{inc\_pc,load\_acc,load\_pc,rd}<=4'b1000;

{wr,load\_ir,datactl\_ena,halt}<=4'b0001;

state<=3'b100;

end

else

begin

{inc\_pc,load\_acc,load\_pc,rd}<=4'b1000;

{wr,load\_ir,datactl\_ena,halt}<=4'b0000;

state<=3'b100;

end

end

```

3'b100: begin
    if(opcode==JMP)
        begin
            {inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0010;
            {wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;                end
        else if(opcode==ADD||opcode==ANDD||opcode==XORR||opcode==LDA)
            begin
                {inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0001;
                {wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;                end
            else if(opcode==STO)
                begin
                    {inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0000;
                    {wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0010;                end
                else
                    begin
                        {inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0000;
                        {wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;                end
                    state<=3'b101;
                end
            end

```



```

3'b101: begin      //operation
    if(opcode==ADD||opcode==ANDD||opcode==XORR||opcode==LDA)
        begin
            {inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0101;
            {wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;          end
        else if(opcode==SKZ && zero==1)
            begin
                {inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b1000;
                {wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;          end
            else if(opcode==JMP)
                begin
                    {inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b1010;
                    {wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;          end
                else if(opcode==STO)
                    begin
                        {inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0000;
                        {wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b1010;          end
                    else
                        begin
                            {inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0000;
                            {wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;          end
                        state<=3'b110;
                    end

```



```
3'b110://idle
begin
  if(opcode==STO)
    begin
      {inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0000;
      {wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0010;
    end
  else
    if(opcode==ADD||opcode==ANDD||opcode==XORR||opcode==LDA)
      begin
        {inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0001;
        {wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;
      end
    else
      begin
        {inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0000;
        {wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;
      end
    state<=3'b111;
  end
end
```

```


3'b111: begin
    if(opcode==SKZ && zero==1)
        begin
            {inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b1000;
            {wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;           end
        else
            begin
                {inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0000;
                {wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;       end
            state<=3'b000;
        end
    default: begin
        {inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0000;
        {wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;
        state<=3'b000;                                     end
    endcase
end
endtask
//-----end of task ctl_cycle-----
endmodule

```

# 地址译码器

  



 

```

module addr_decode(addr,rom_sel,ram_sel);
  output rom_sel,ram_sel;
  input  [12:0]addr;
  reg    rom_sel,ram_sel;
  always @(addr)
    casex(addr)
      13'b1_1xxx_xxxx_xxxx:{rom_sel,ram_sel}<=2'b01;
      13'b0_xxxx_xxxx_xxxx:{rom_sel,ram_sel}<=2'b10;
      13'b1_0xxx_xxxx_xxxx:{rom_sel,ram_sel}<=2'b10;
      default:{rom_sel,ram_sel}<=2'b00;
    endcase
endmodule

```


地址译码器用于产生选通信号，选通ROM或RAM。

FFFFH---1800H RAM


1800H---0000H ROM
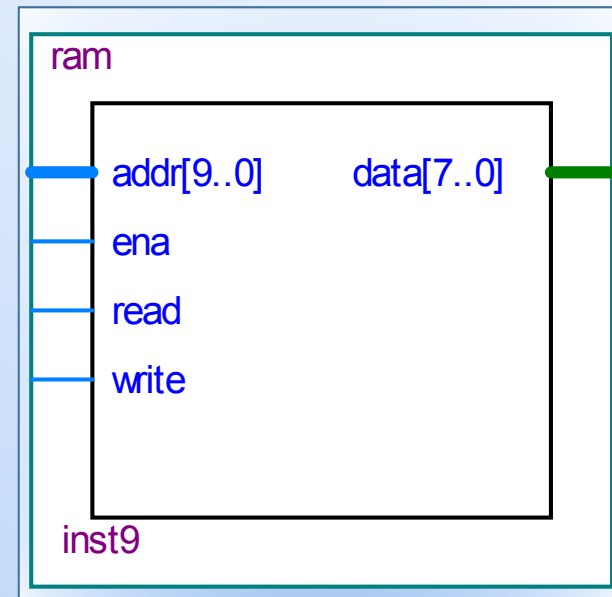
# RAM

```
module ram(data,addr,read,write,ena);  
    output [7:0]data;  
    input [12:0]addr;  
    input ena,read,write;  
    reg [7:0]mem[13'h1fff:0];  
    if (read&&ena)  
    begin  
        assign data=mem[addr];    end  
    else if (write&& ena)  
    begin  
        mem[addr] <= data;    end  
    else  
    begin  
        assign data=8'hzz;    end  
    endmodule
```



# ROM

 

```
module rom(data,addr,read,ena);  
  output [7:0]data;  
  input [12:0]addr;  
  input ena,read;  
  reg [7:0]mem[13'h1fff:0];  
  assign data=(read&&ena)?mem[addr]:8'hzz;  
endmodule
```

# CPU设计案例解析

---

- 1 CPU概述
- 2 简单CPU设计方法
- 3 功能模块设计
- 4 系统调试



# 系统复位与启动


---

复位状态reset=1:

- CPU内部寄存器全为零
- 数据总线为高阻状态
- 地址总线为0000H
- 所有控制信号为无效状态

启动状态reset=0:

- fetch上升沿启动CPU开始工作
- 从ROM的000处读指令并执行

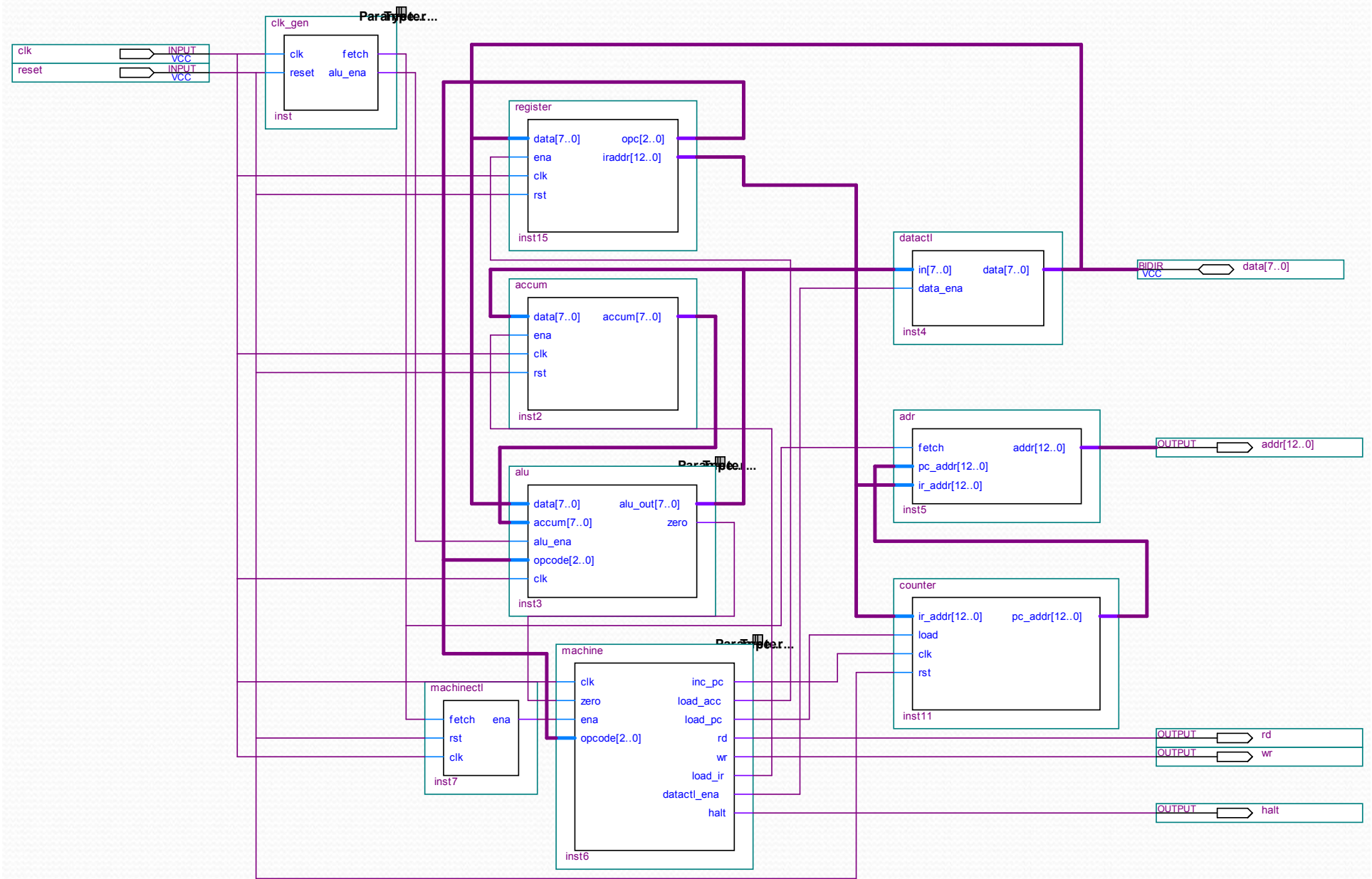

# ROM

```
@00
111_00000 //00 BEGIN:  JMP TEST_JMP
0011_1100
000_00000 //02      HLT
0000_0000
000_00000 //04      HLT
0000_0000
101_11000 //06 JMP_OK:  LDA DATA_1
0000_0000
001_00000 //08      SKZ
0000_0000
000_00000 //0A      HLT
0000_0000
101_11000 //0C      LDA DATA_2
0000_0001
001_00000 //0E      SKZ
0000_0000
111_00000 //10      JMP SKZ_OK
0001_0100
000_00000 //12      HLT
0000_0000
110_11000 //14 SKZ_OK:  STO TEMP
0000_0010
101_11000 //16      LDA DTAT_1
0000_0000
110_11000 //18      STO TEMP
0000_0010
101_11000 //1A      LDA TEMP
0000_0010
```

```
001_00000 //1C      SKZ
0000_0000
000_00000 //1E      HLT
0000_0000
100_11000 //20      XORR DTAT_2
0000_0001
001_00000 //22      SKZ
0000_0000
000_00000 //24      HLT
0000_0000
111_00000 //26      JMP XORR_OK
0010_0100
100_11000 //28 XORR_OK: XORR DATA_2
0000_0001
001_00000 //2A      SKZ
0000_0000
000_00000 //2C      HLT
0000_0000
000_00000 //2E EDN:    HLT
0000_0000
111_00000 //30      JMP BEGIN
0000_0000
@3C
111_00000 //3C TST_JMP: JMP JMP_OK
0000_0110
000_00000 //3E      HLT
```



---

# RAM

@00

00000000 //1800 DATA\_1

11111111 //1801 DATA\_2

10101010 //1802 TEMP



```

`include "clk_gen.v"
`include "register.v"
`include "accum.v"
`include "adr.v"
`include "alu.v"
`include "machine.v"
`include "machinectl.v"
`include "counter.v"
`include "datactl.v"
`timescale 1ns/1ns
module cpu(clk,reset,halt,rd,wr,addr,data,opcode,fetch,ir_addr,pc_addr);
    input clk,reset;
    output rd,wr,halt;
    output [12:0]addr;
    output [2:0]opcode;
    output fetch;
    output [12:0]ir_addr,pc_addr;
    inout [7:0]data;
    wire clk,reset,halt;
    wire [7:0]data;
    wire [12:0]addr;
    wire rd,wr;
    wire fetch,alu_ena;
    wire [2:0]opcode;
    wire [12:0]ir_addr,pc_addr;
    wire [7:0]alu_out,accum;
    wire zero,inc_pc,load_acc,load_pc,load_ir,data_ena,contrl_ena;



```

```

.....
clk_gen m_clkgen(.clk(clk),.reset(reset),.fetch(fetch),.alu_ena(alu_ena));
register m_register(.data(data),.ena(load_ir),.rst(reset),.clk(clk),.opc_iraddr({opcode,ir_addr}));
accum m_accum(.data(alu_out),.ena(load_acc),.clk(clk),.rst(reset),.accum(accum));
alu
m_alu(.data(data),.accum(accum),.clk(clk),.alu_ena(alu_ena),.opcode(opcode),.alu_out(alu_out),.zero(zero));
machinectl m_machinectl(.clk(clk),.rst(reset),.fetch(fetch),.ena(contrl_ena));
machine m_machine(.inc_pc(inc_pc),.load_acc(load_acc),.load_pc(load_pc),.rd(rd),.wr(wr),.load_ir(load_ir),
    .clk(clk),.datactl_ena(data_ena),.halt(halt),.zero(zero),.ena(contrl_ena),.opcode(opcode));
datactl m_datactl(.in(alu_out),.data_ena(data_ena),.data(data));
adr m_adr(.fetch(fetch),.ir_addr(ir_addr),.pc_addr(pc_addr),.addr(addr));
counter m_counter(.clk(inc_pc),.rst(reset),.ir_addr(ir_addr),.load(load_pc),.pc_addr(pc_addr));

```

Endmodule

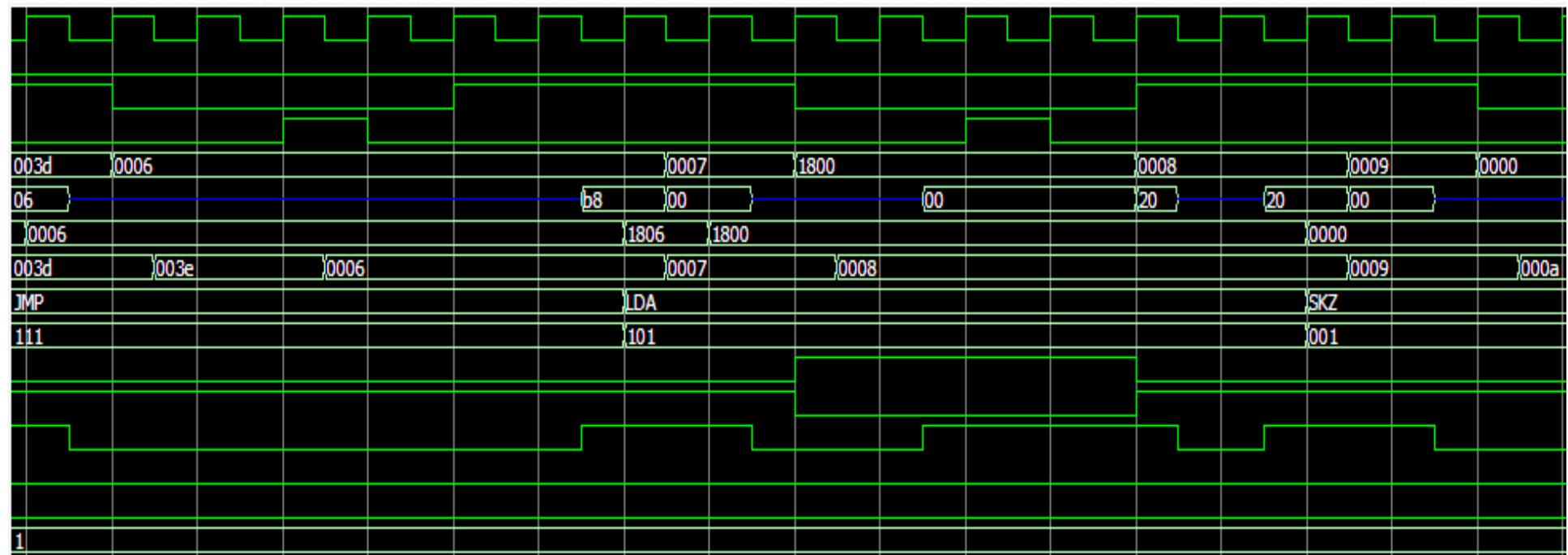 

谢谢！